

cin.ufpe.br



Centro de Informática

U • F • P • E



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

CPU: Estrutura e Funcionalidade


Implementação Multi-ciclo

Roteiro da Aula



- Projeto de uma CPU simples
- Unidade de Processamento – Via de Dados
 - Compartilhamento de unidades funcionais e memória
 - Registradores adicionais
 - Multiplexes
- Implementação Multi-ciclo
 - Unidade de controle
 - Leitura da Instrução
 - Operações Aritméticas
 - Leitura + Operação entre registradores
 - Acesso à Memória
 - Desvio Condicional
- Exceções
 - Instrução indefinida
 - overflow

Ciclo de Instrução

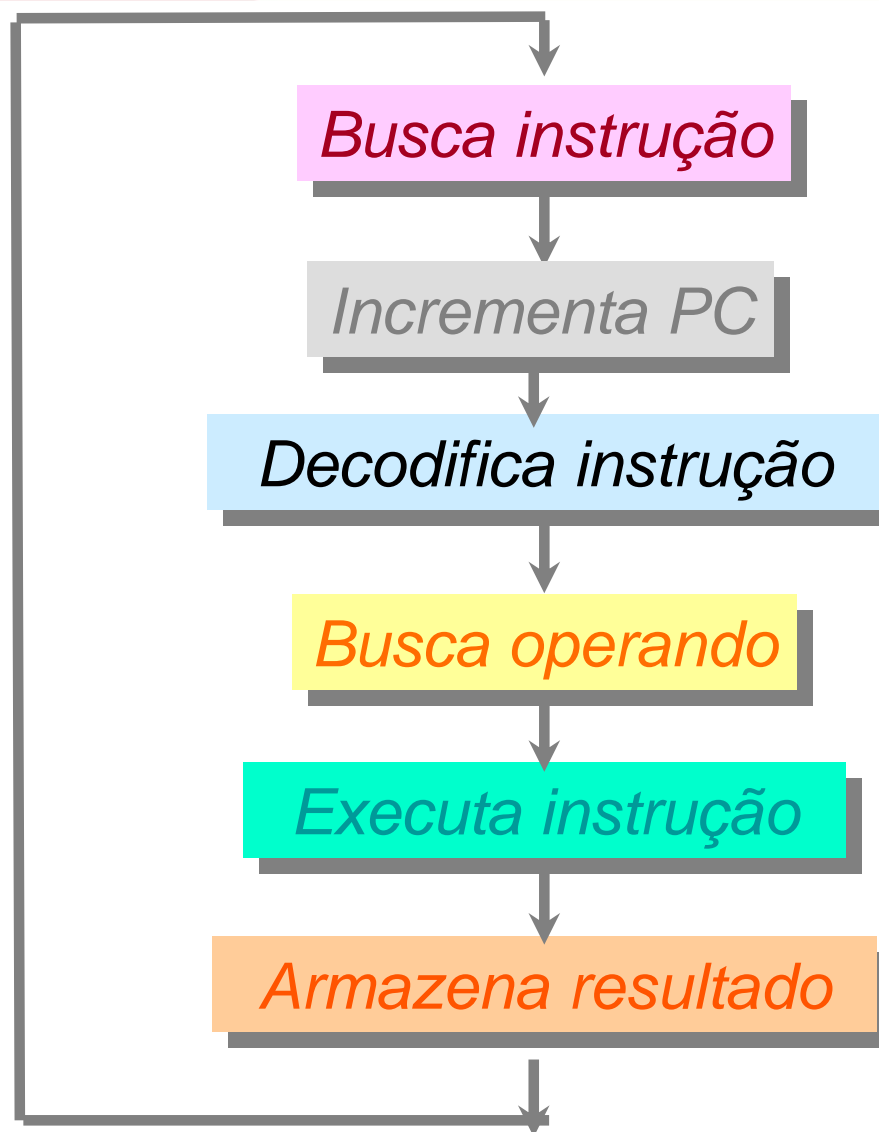

Projeto: uma CPU simples...





Instrução	Descrição
LD rt, desl(rs)	Carrega palavra de mem em rs
SD rt, desl(rs)	Armaz. Reg. na memória
ADD rd, rs, rt	$rd \leftarrow rs + rt$
SUB rd, rs, rt	$rd \leftarrow rs - rt$
AND rd, rs, rt	$rd \leftarrow rs \text{ and } rt$
BEQ rs, rt, end	Desvio se $rs = rt$


Name (Field Size)	Field						Comments
	7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits	
R-type	funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode	Arithmetic instruction format
I-type	immediate[11:0]		rs1	funct3	rd	opcode	Loads & immediate arithmetic
S-type	immed[11:5]	rs2	rs1	funct3	immed[4:0]	opcode	Stores
SB-type	immed[12,10:5]	rs2	rs1	funct3	immed[4:1,11]	opcode	Conditional branch format
UJ-type	immediate[20,10:1,11,19:12]				rd	opcode	Unconditional jump format
U-type	immediate[31:12]				rd	opcode	Upper immediate format



Mono-ciclo

 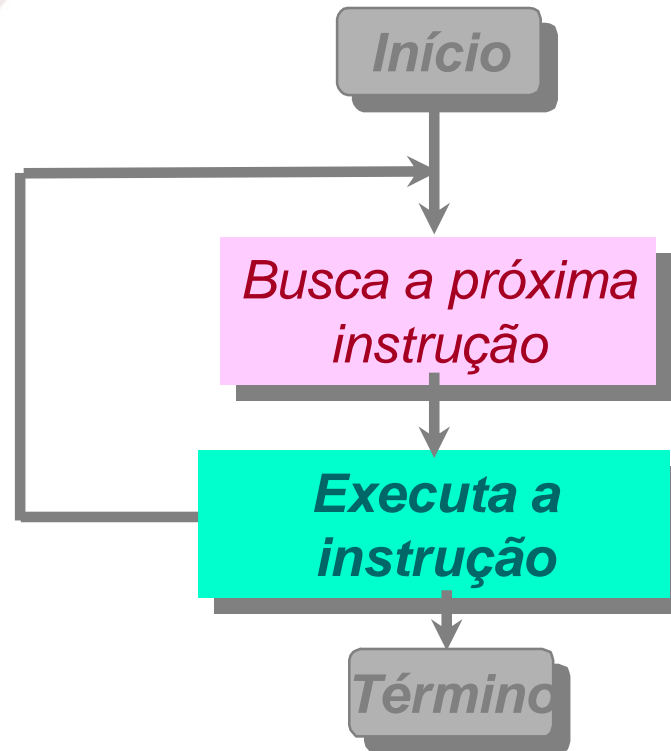


Mono-ciclo

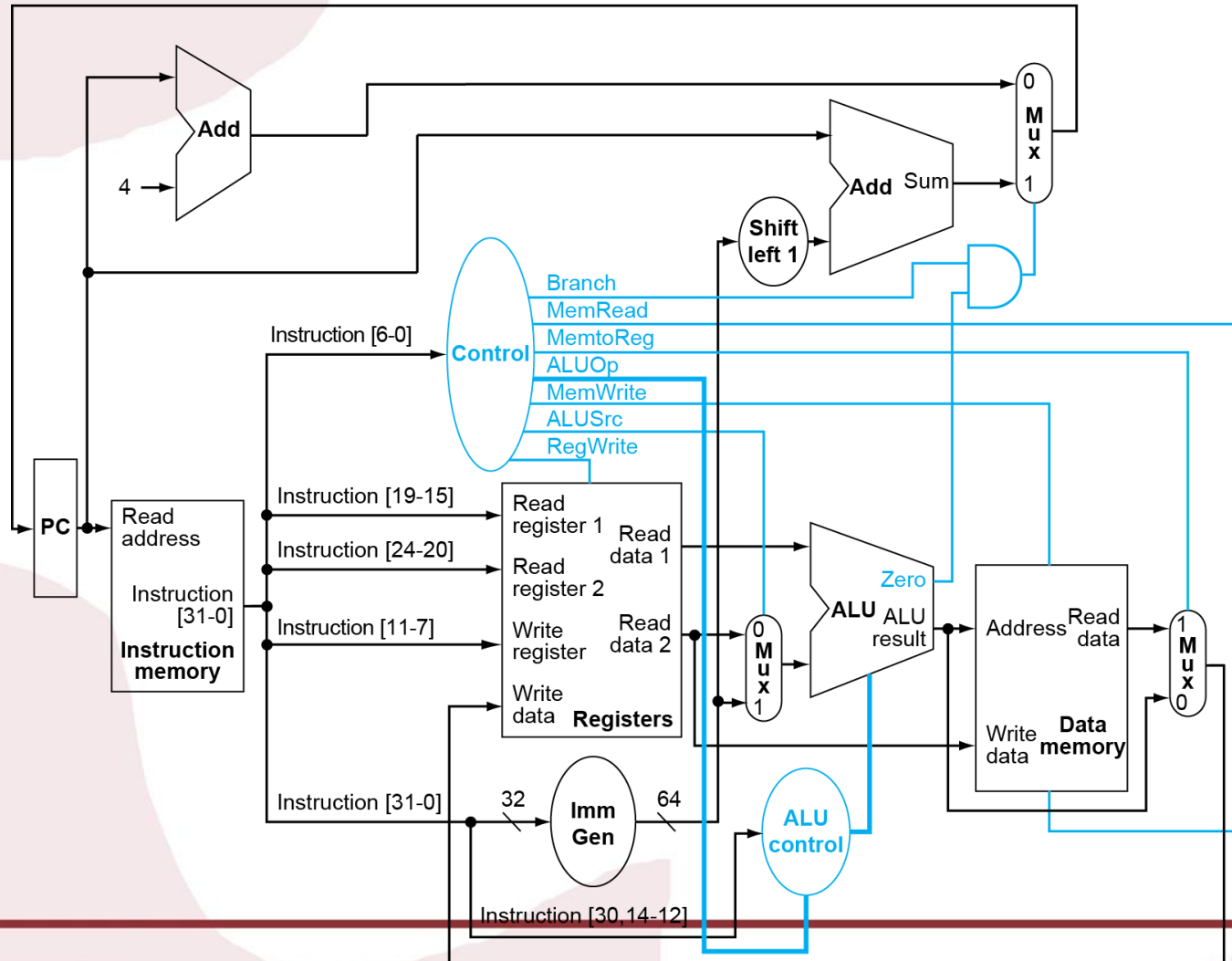


Implementação Multi-ciclo

Unidade de Processamento – Via de Dados

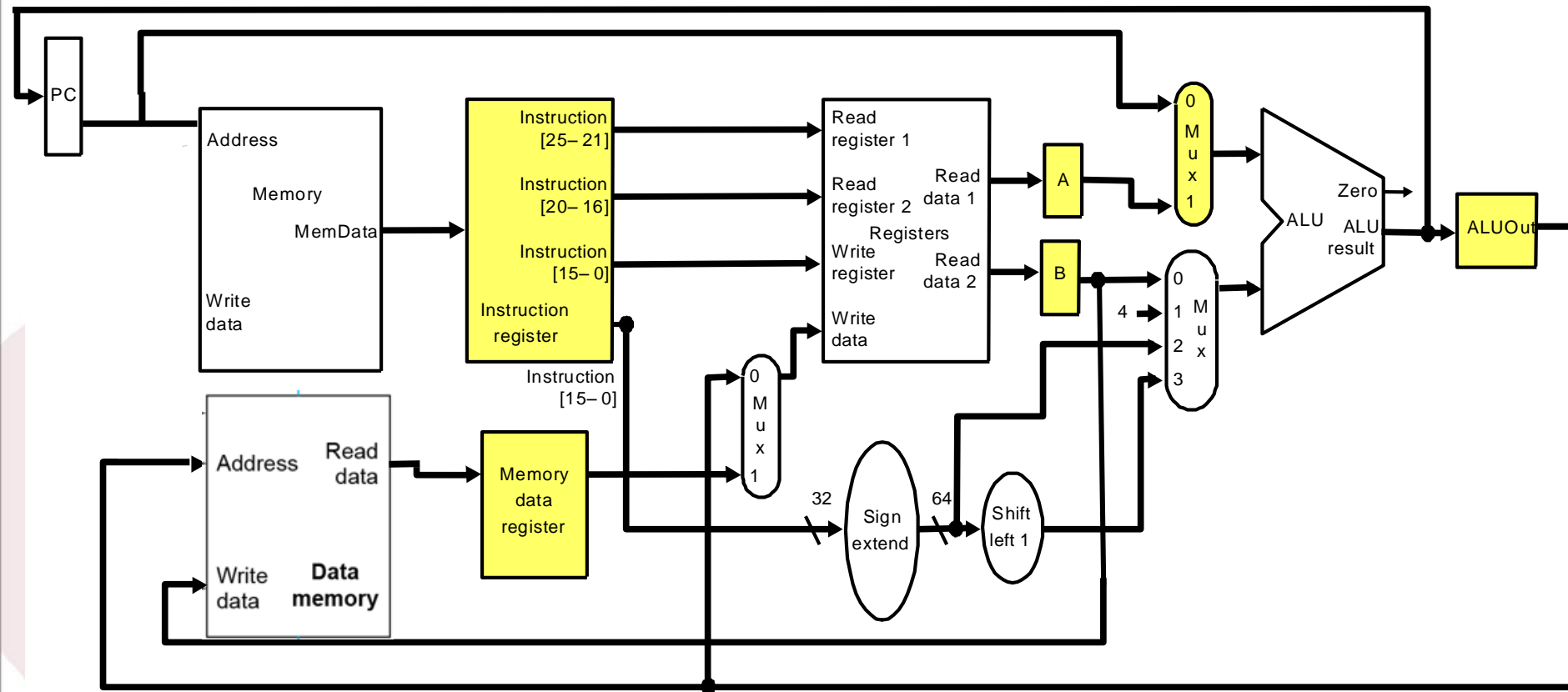


Implementação Multi-ciclo

Unidade de Processamento – Via de Dados

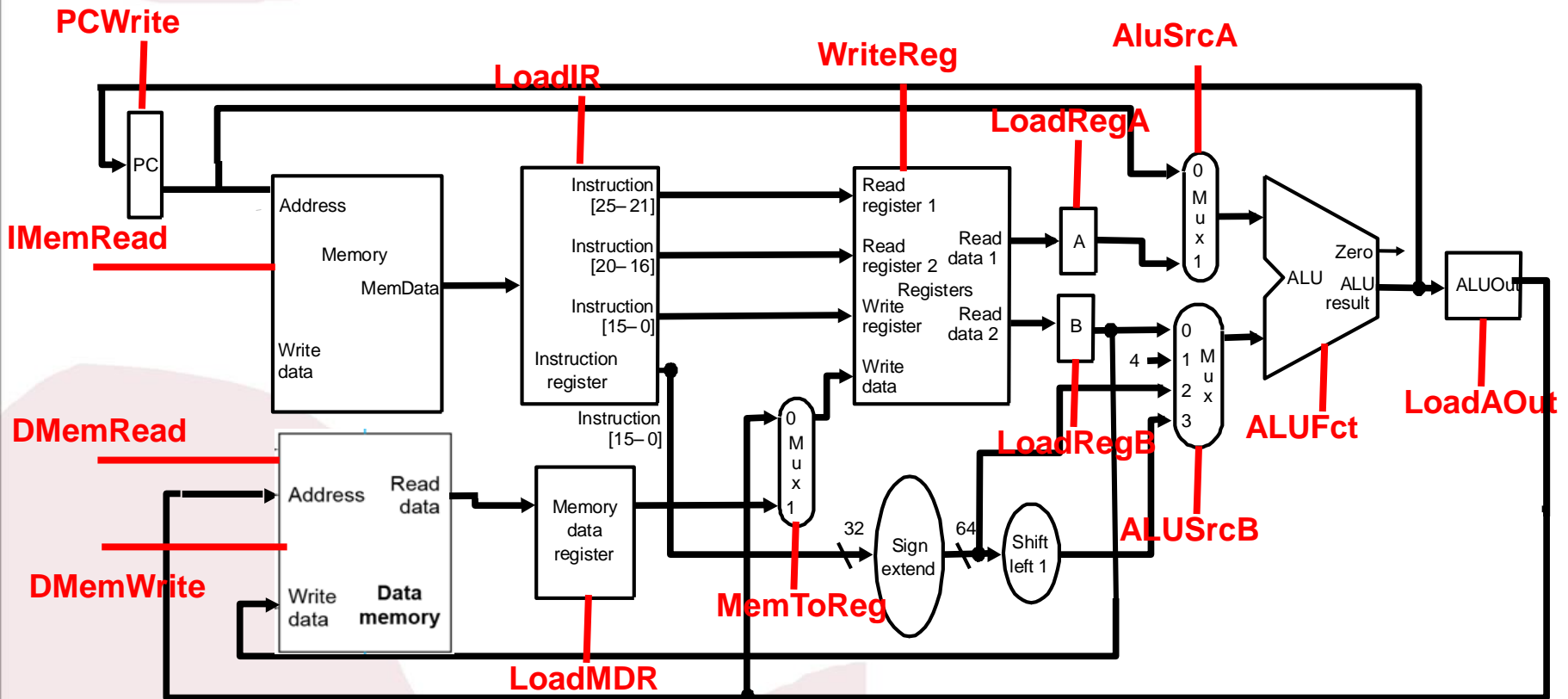

Implementação Multi-ciclo

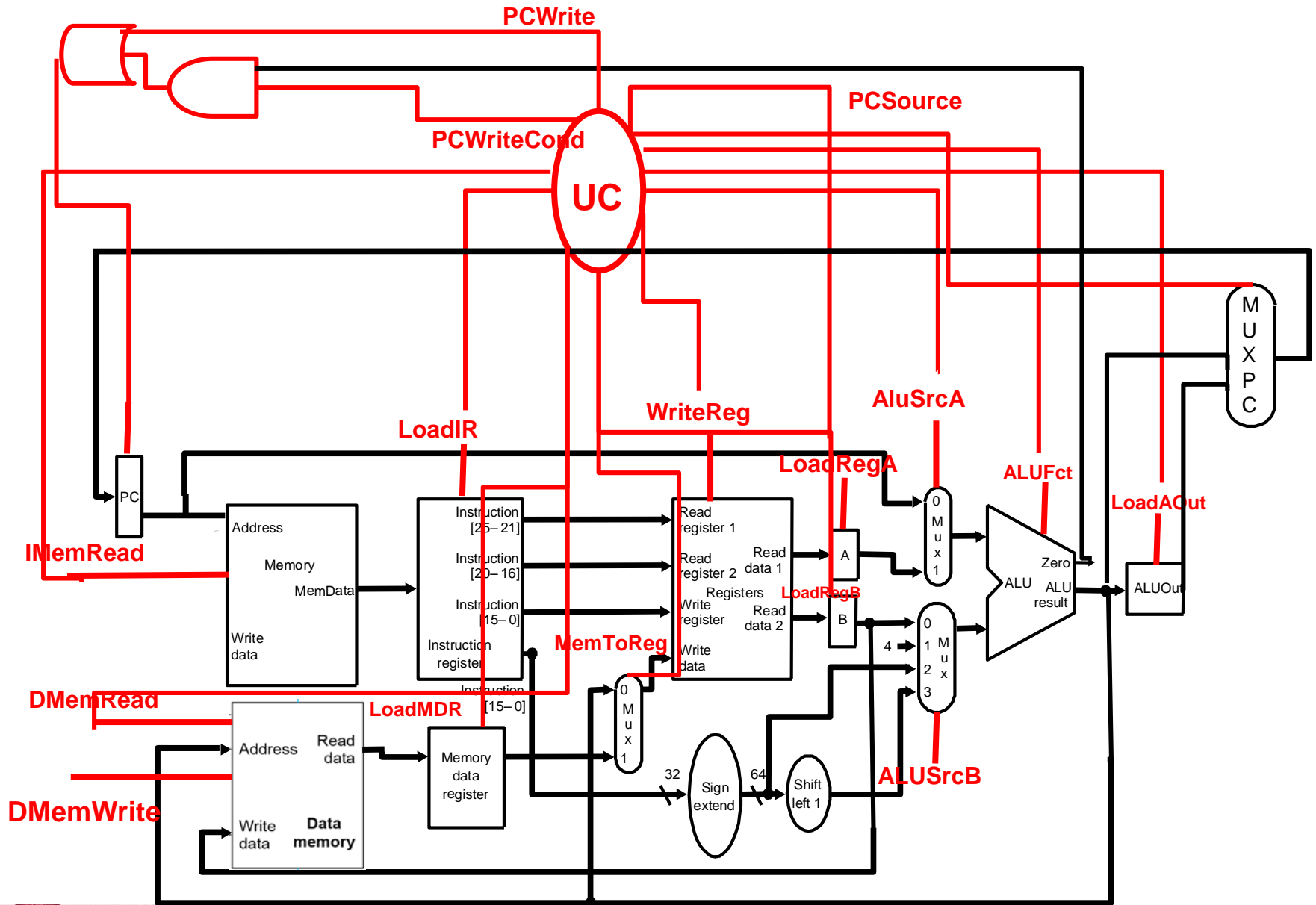

Implementando em ciclos




- Busca de Instrução
 - IR= Memória(PC)
 - $PC = PC + 4$



Implem

□ Busca de Instrução

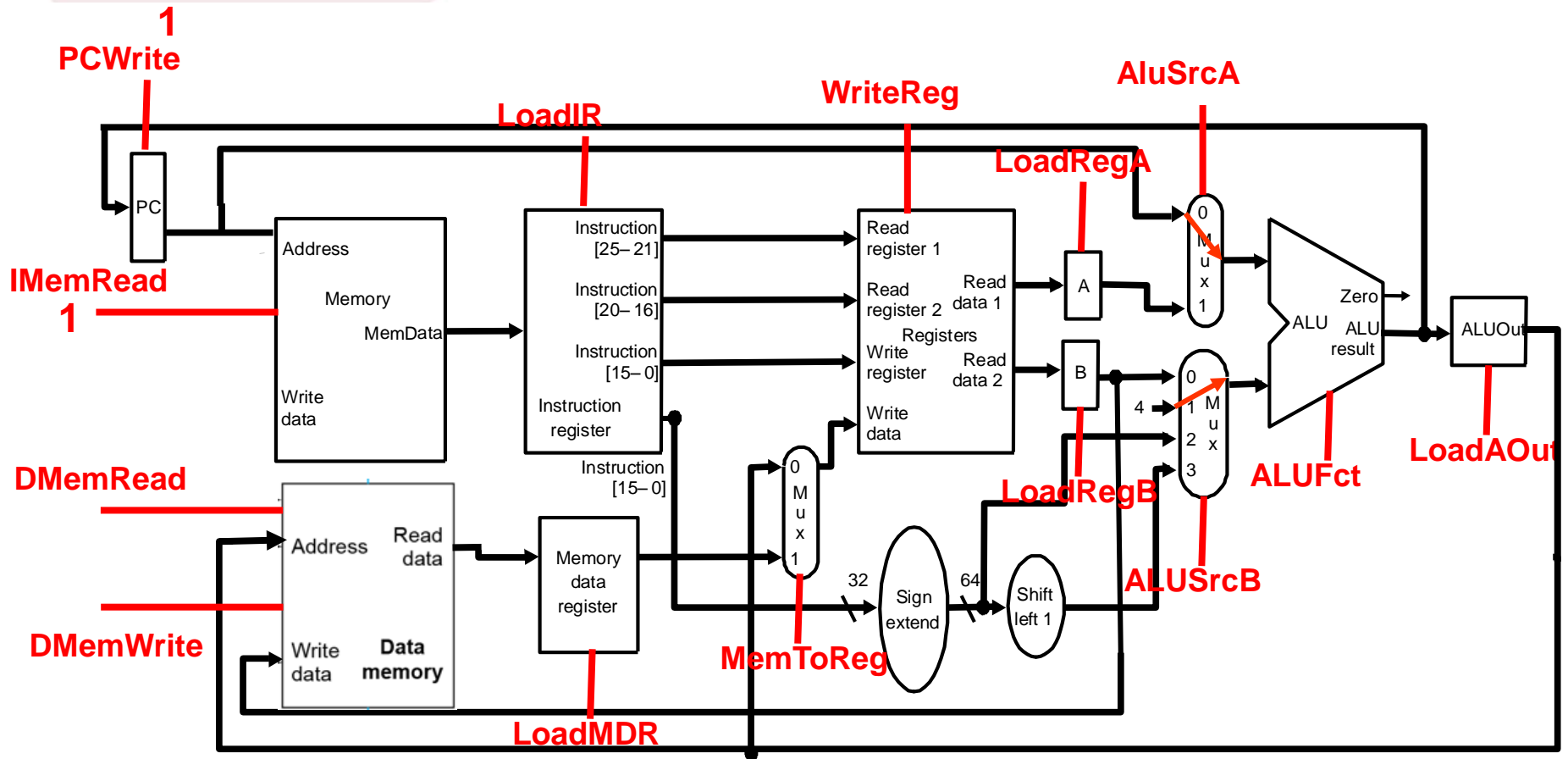• $IR = \text{Memória}(PC)$, $PC = PC + 4$



Implementando em ciclos



- Busca de Instrução
 - $IR = \text{Memória}(PC)$
 - $PC = PC + 4$
- Decodificação e leitura registradores
 - $A = \text{Reg}(IR(25-21))$
 - $B = \text{Reg}(IR(20-16))$
 - $ALU_{out} = PC + (\text{desl} \gg 1)$




Implem

• Decodificação e leitura registradores

• $A = \text{Reg}(IR(25-21)), B = \text{Reg}(IR(20-16))$

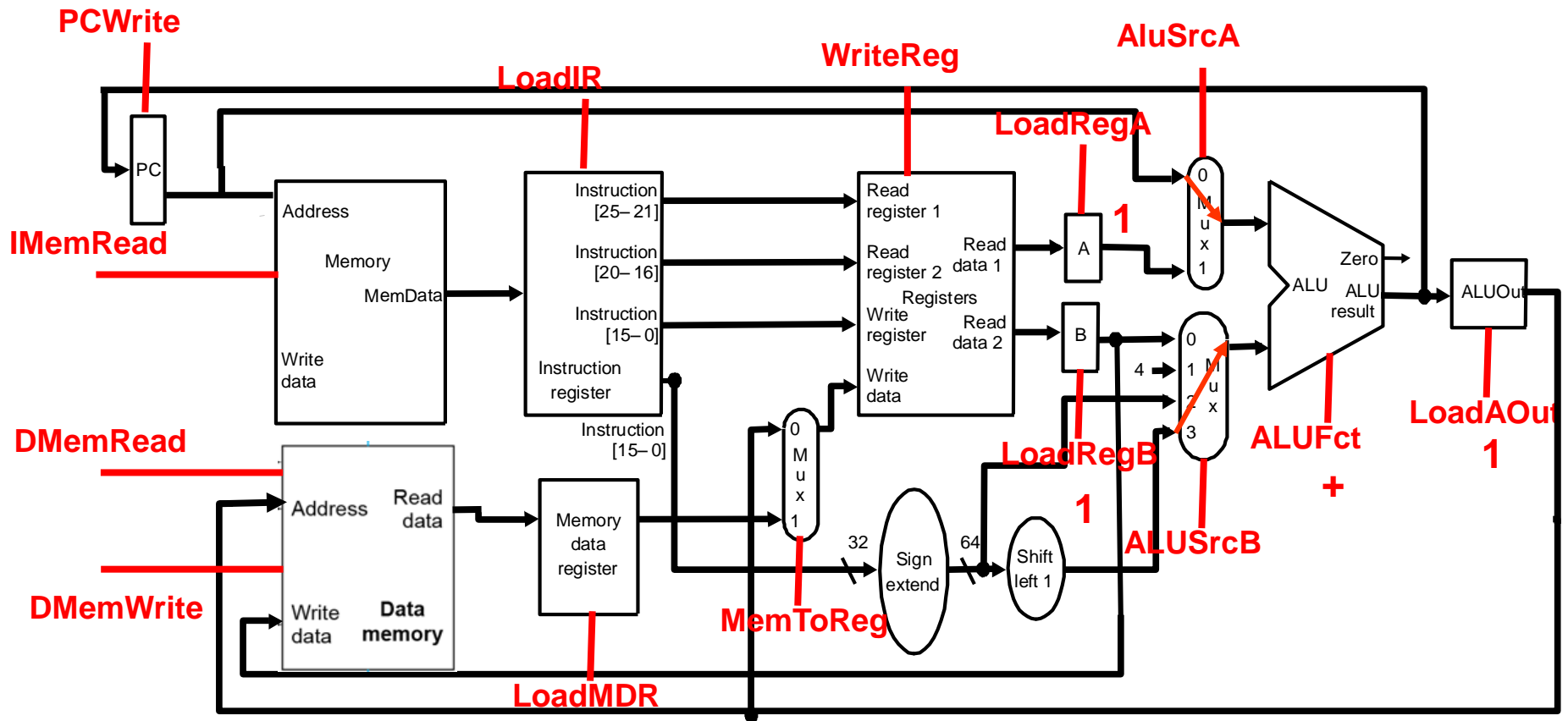• $\text{AluOut} = \text{PC} + \text{desl} \gg 1$



Implementação Multi-ciclo




- Load/Store
 - $ALU_{out} = A + \text{ext-sinal}(IR(32-0))$
 - Load: $MDR = \text{Memória}(ALU_{out})$
 - $\text{Reg}(\text{dest}) = MDR$
 - Store: $\text{Memória}(ALU_{out}) = B$



Load/Store

$-ALU_{out} = A +$
 $ext-sinal(IR(32-0))$

ação Multi-ciclo

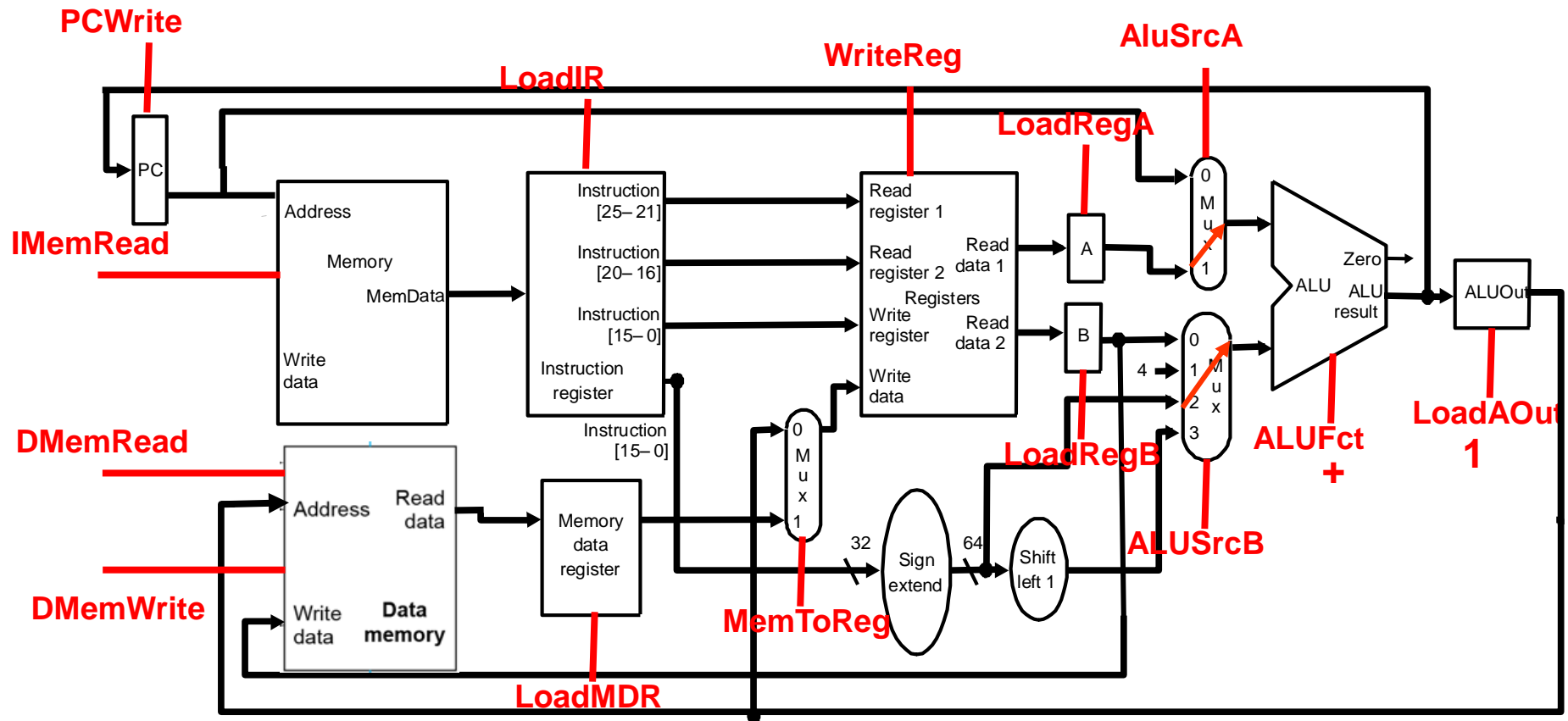

Implementação Multi-ciclo



- Load/Store

- $ALU_{out} = A + \text{ext-sinal}(IR(15-0))$
- Load: $MDR = \text{Memória}(ALU_{out})$
- $Reg(IR(20-16)) = MDR$
- Store: $\text{Memória}(ALU_{out}) = B$




Implementaç

• Load/Store

–Load: $MDR = Memória(ALUout)$

–Store: $Memória(ALUout) = B$

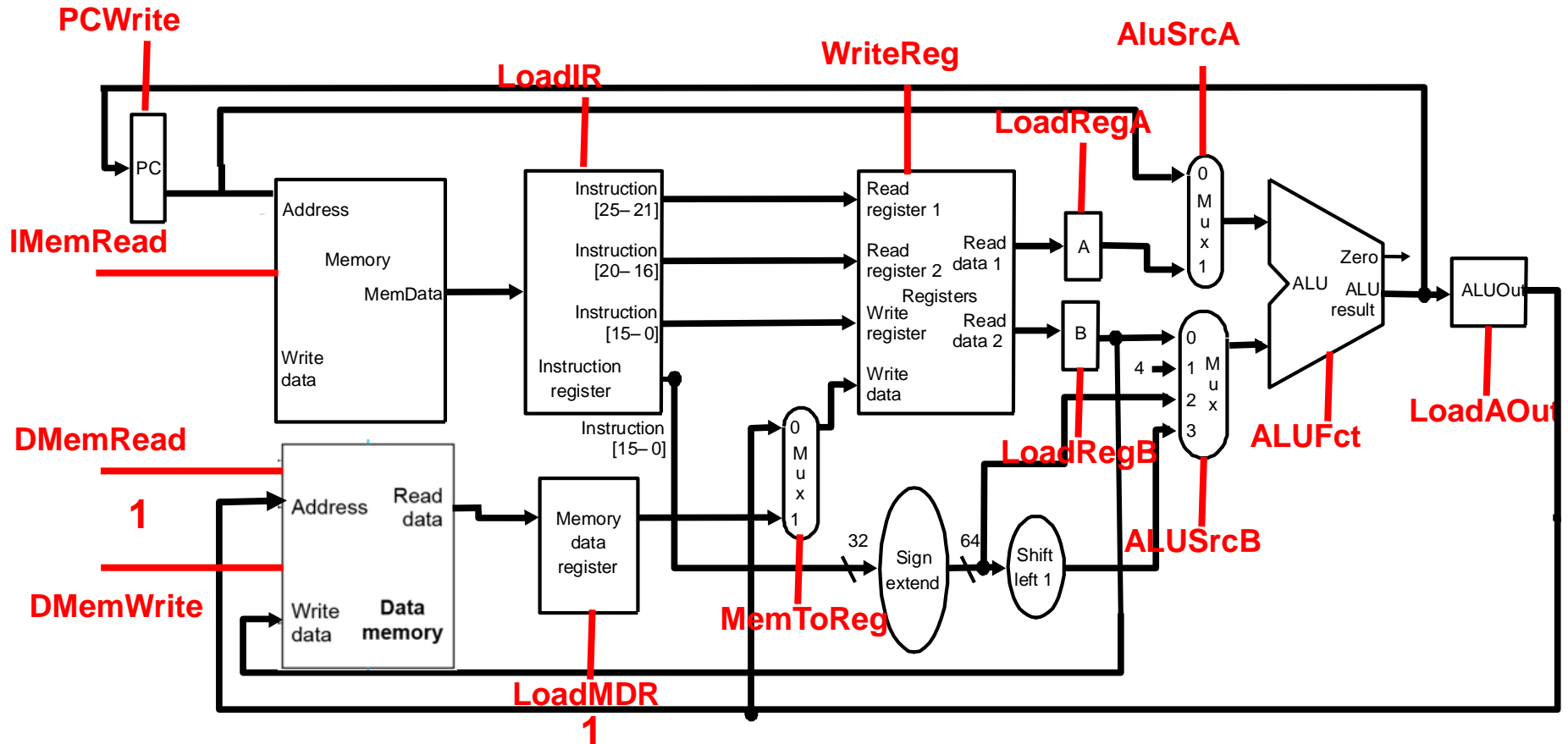


Implementaç

• Load/Store

– Load: $MDR = Memória(ALUout)$

– Store: $Memória(ALUout) = B$

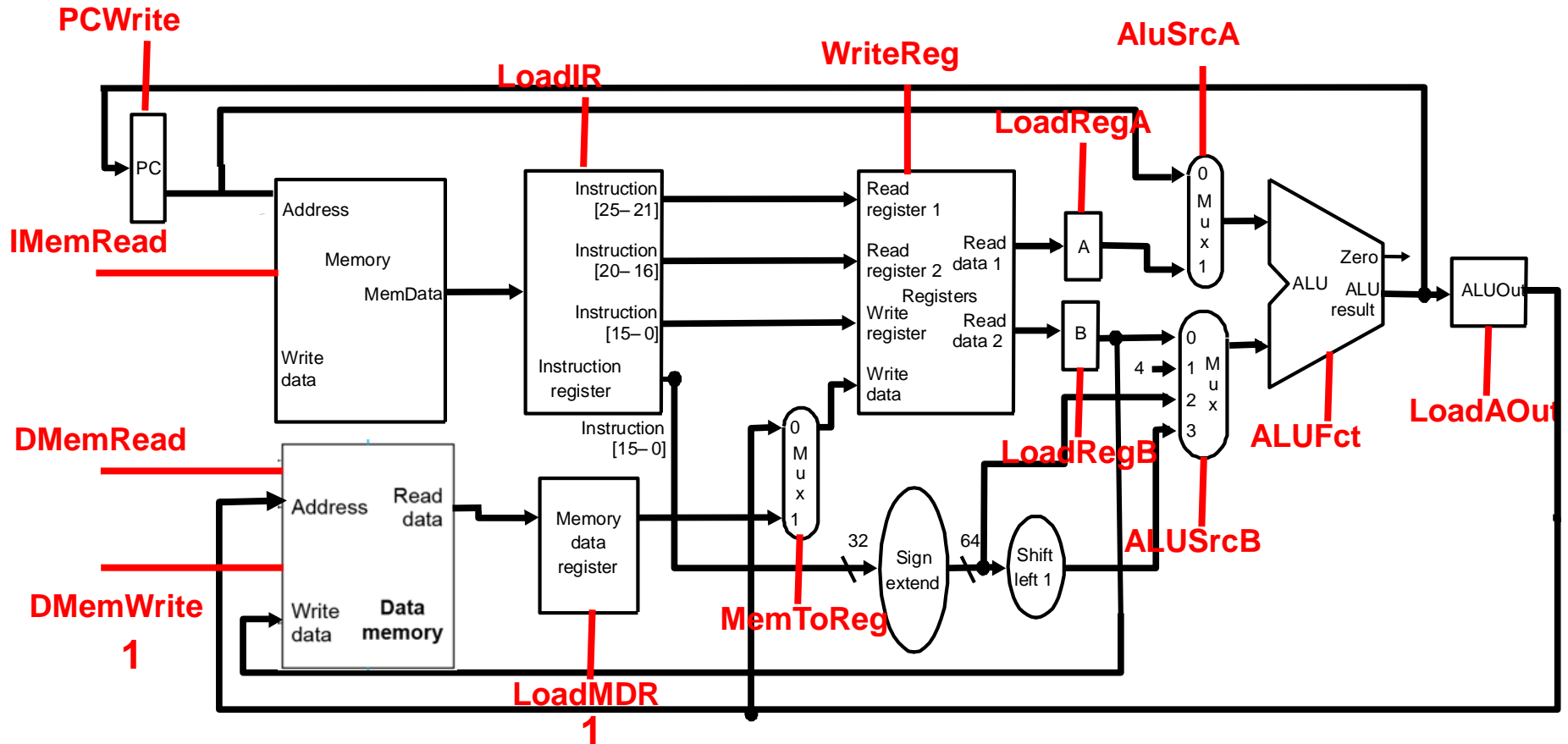

Implementação Multi-ciclo



- Load/Store


- $ALU_{out} = A + \text{ext-sinal}(IR(15-0))$
- Load: $MDR = \text{Memória}(ALU_{out})$
- $Reg(IR(20-16)) = MDR$
- Store: $\text{Memória}(ALU_{out}) = B$



Implementação Multi-ciclo

- *Load*

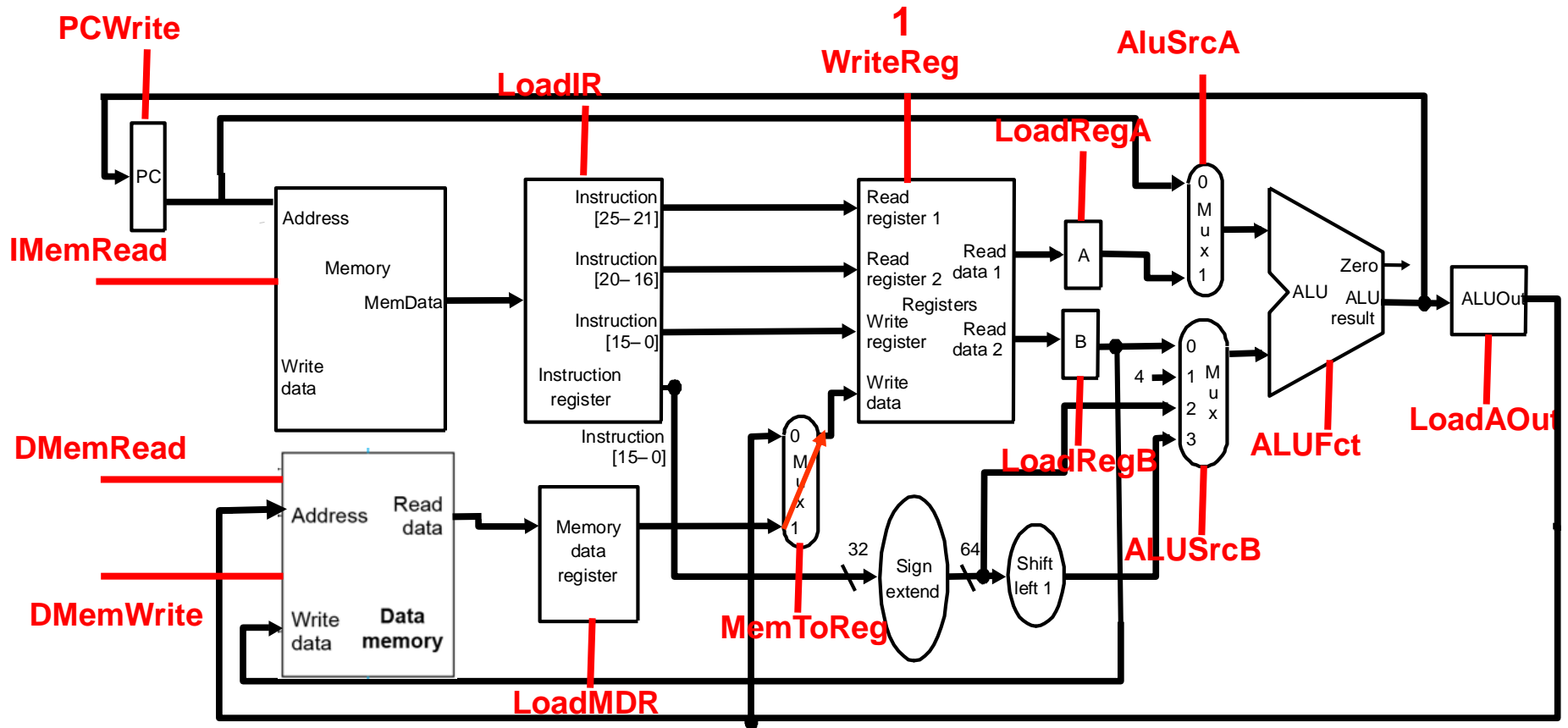– $\text{Reg}(\text{IR}(20-16)) = \text{MDR}$




Implementação Multi-ciclo



- Aritmética
 - $ALU_{out} = A \text{ op } B$
 - $Reg(IR(15-11)) = ALU_{out}$



Centro de Informática
U · F · P · E
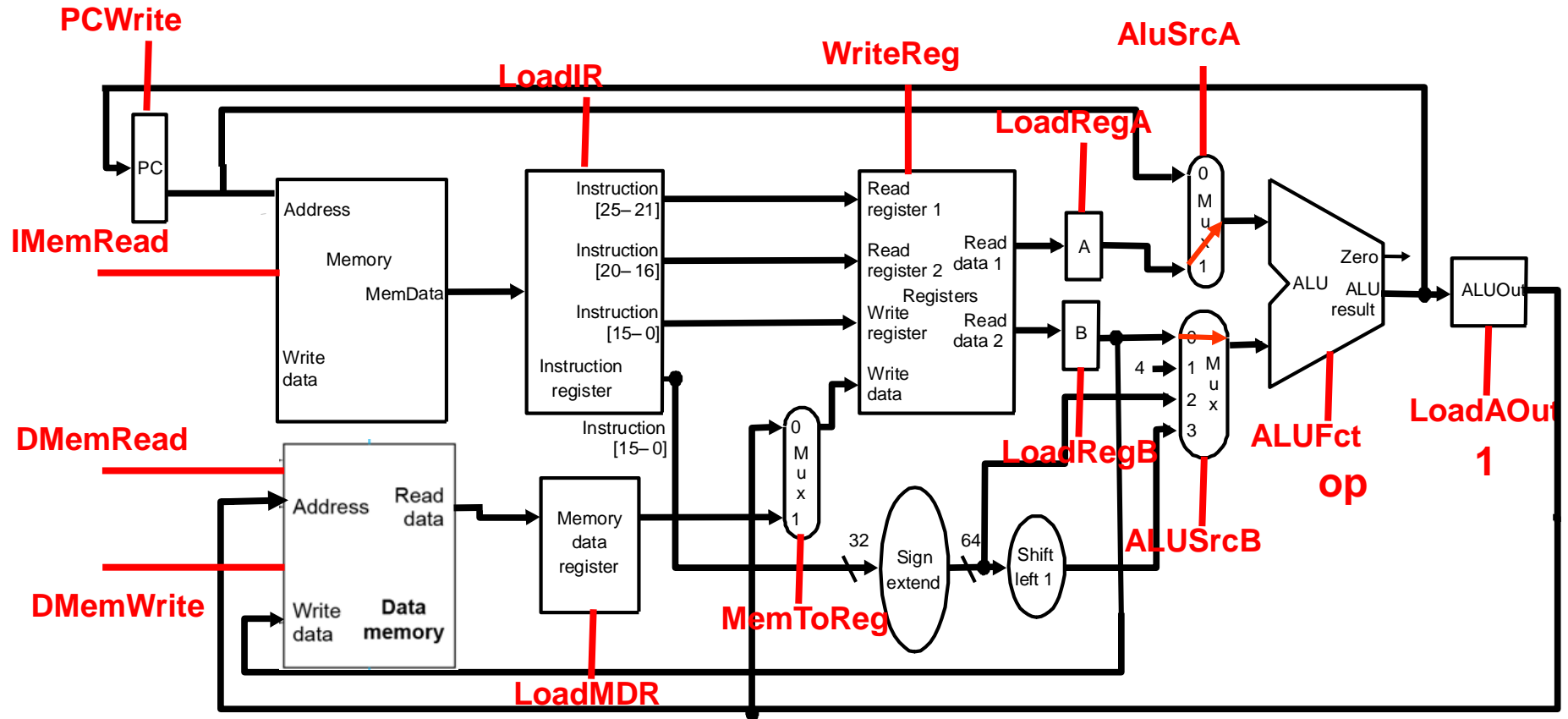
$$-ALUout = A \text{ op } B$$


Implementação Multi-ciclo




- Aritmética
 - $ALU_{out} = A \text{ op } B$
 - $Reg(IR(15-11)) = ALU_{out}$



Implementaç

•Aritmética

$-Reg(IR(15-11)) = ALUout$

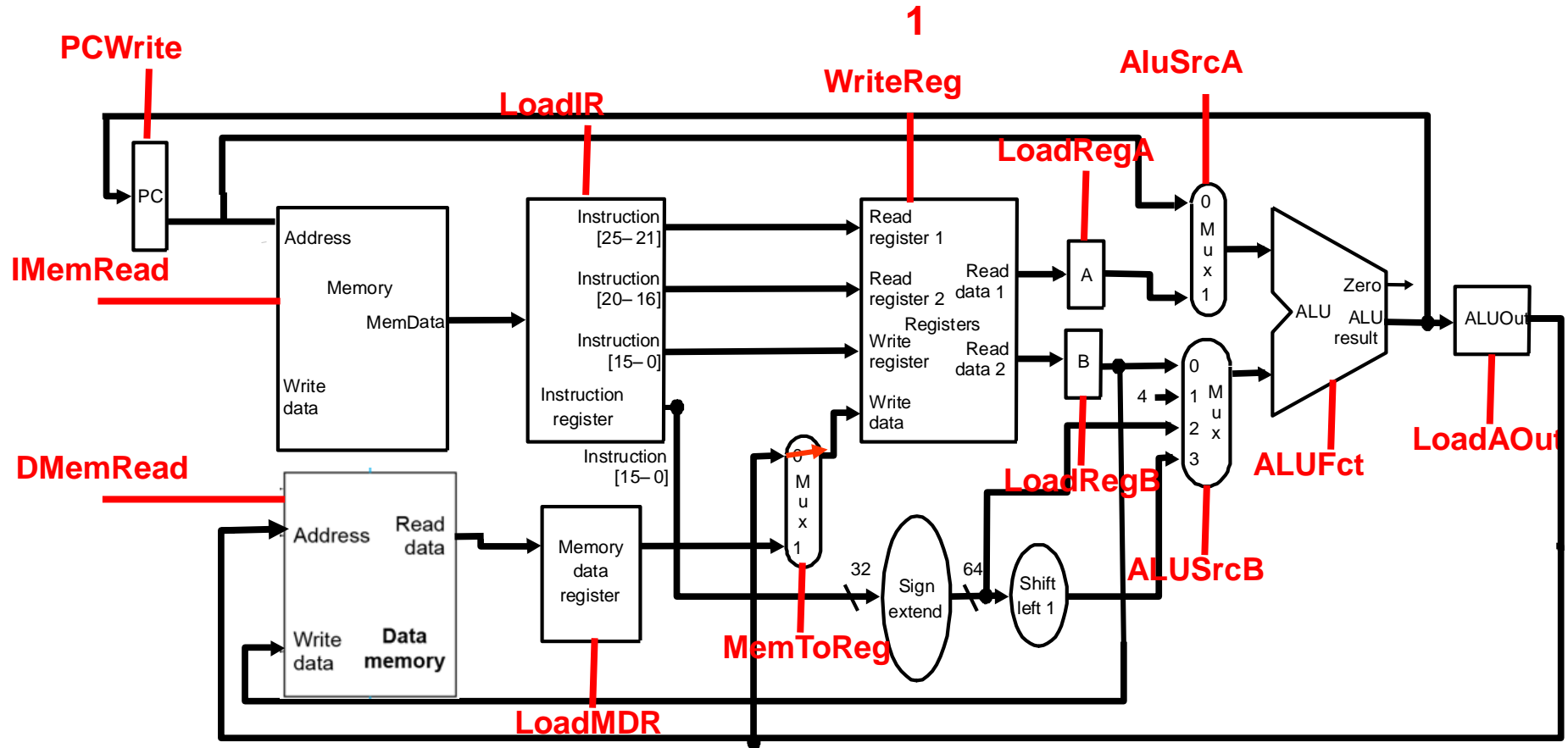

Implementação Multi-ciclo




- Branch
 - if $(A == B)$ $PC = ALUout$



ação Multi-ciclo

□ Branch


□ if (A == B) PC = ALUout

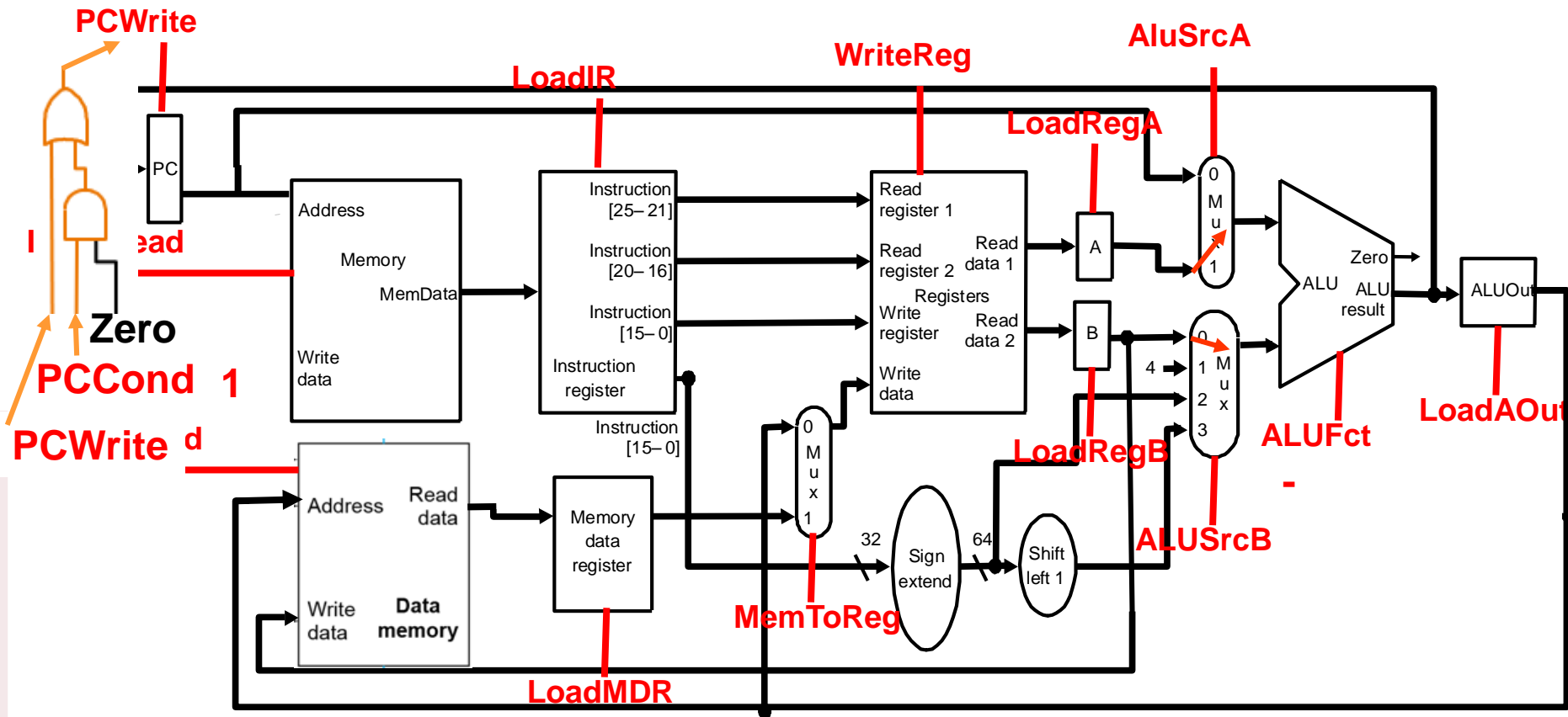


ação Multi-ciclo

□ Branch


□ if ($A == B$) $PC = ALUout$

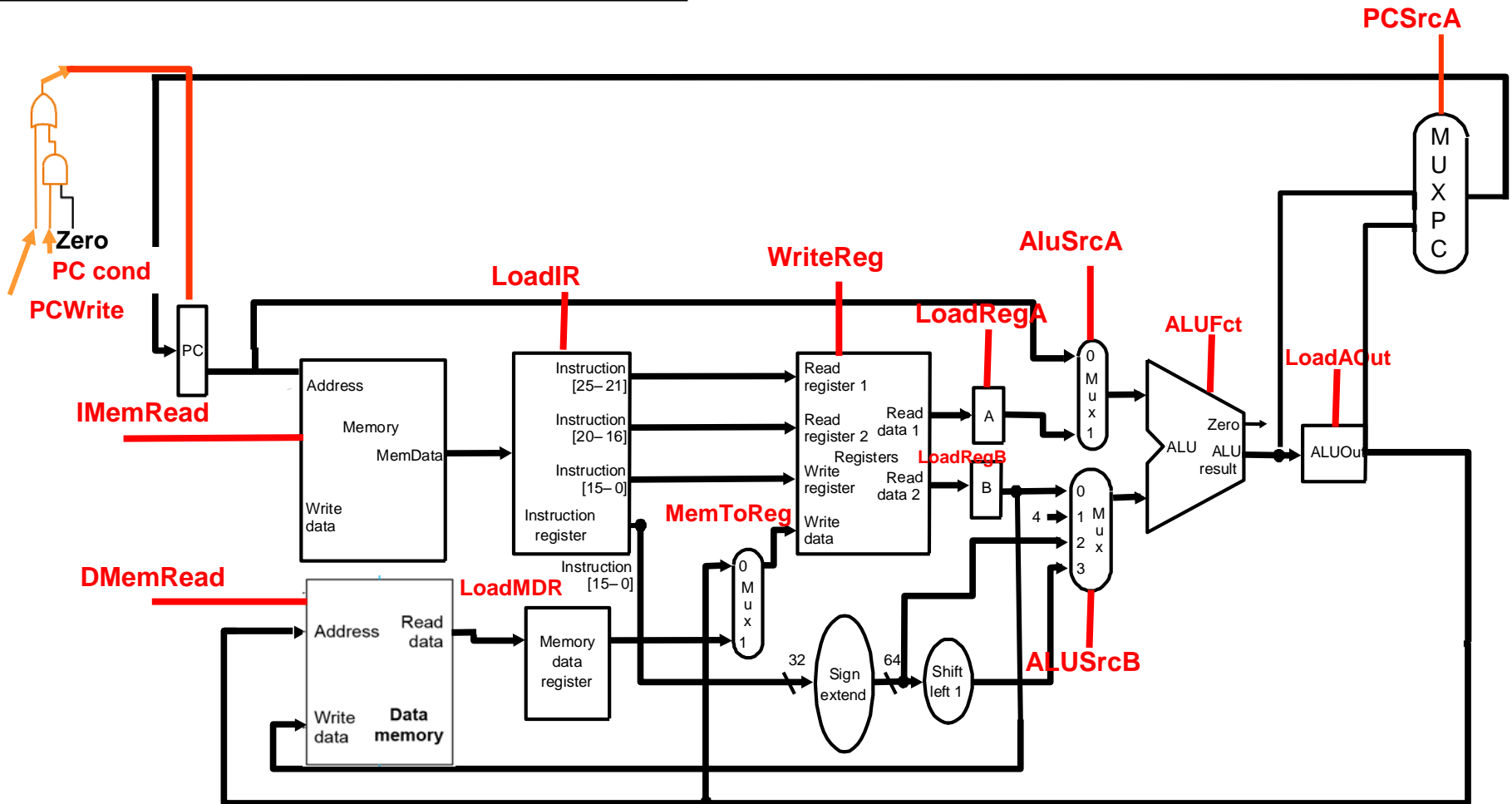

Implementação Multi-ciclo

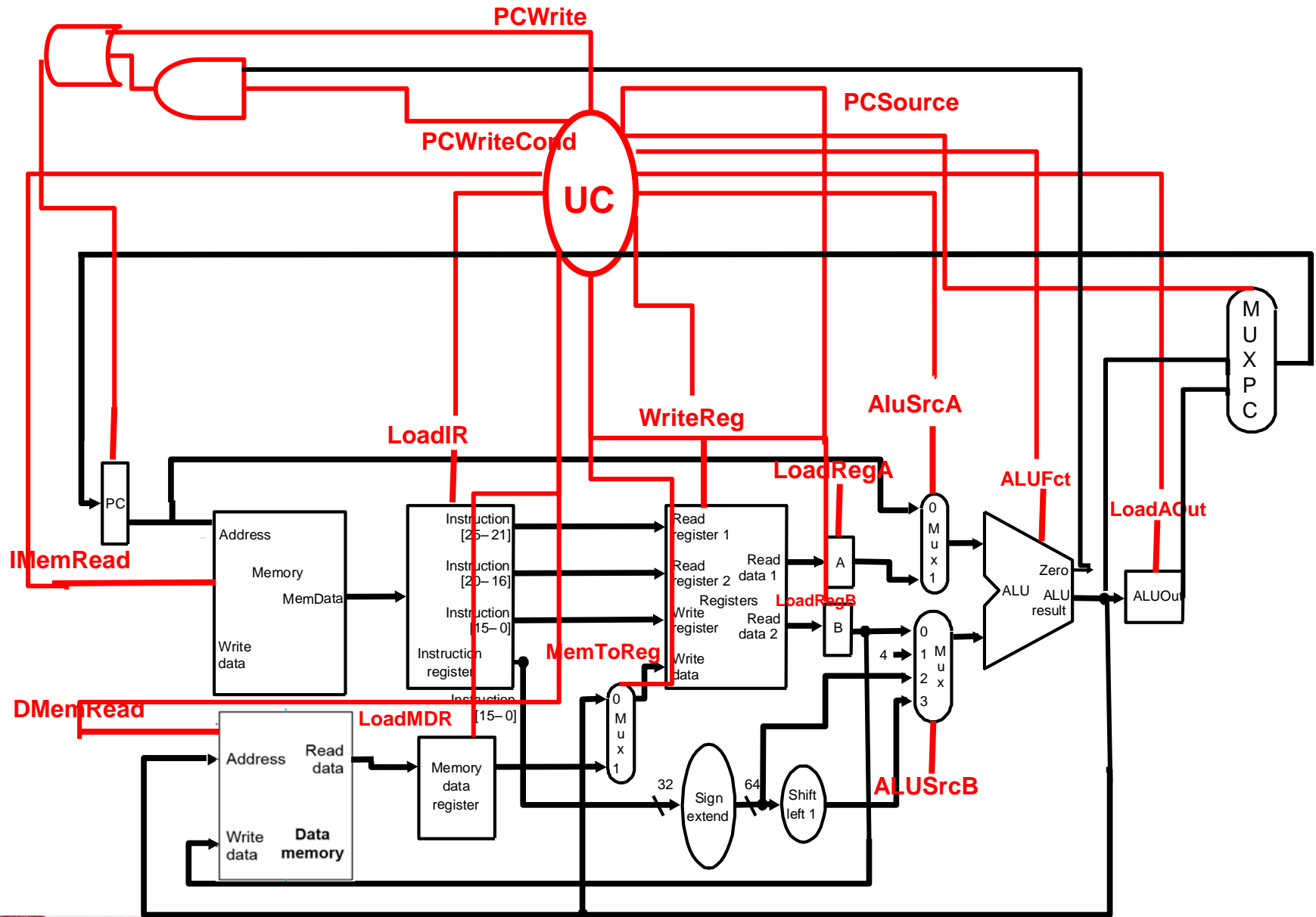


Unid. Controle - Diagr. Estados

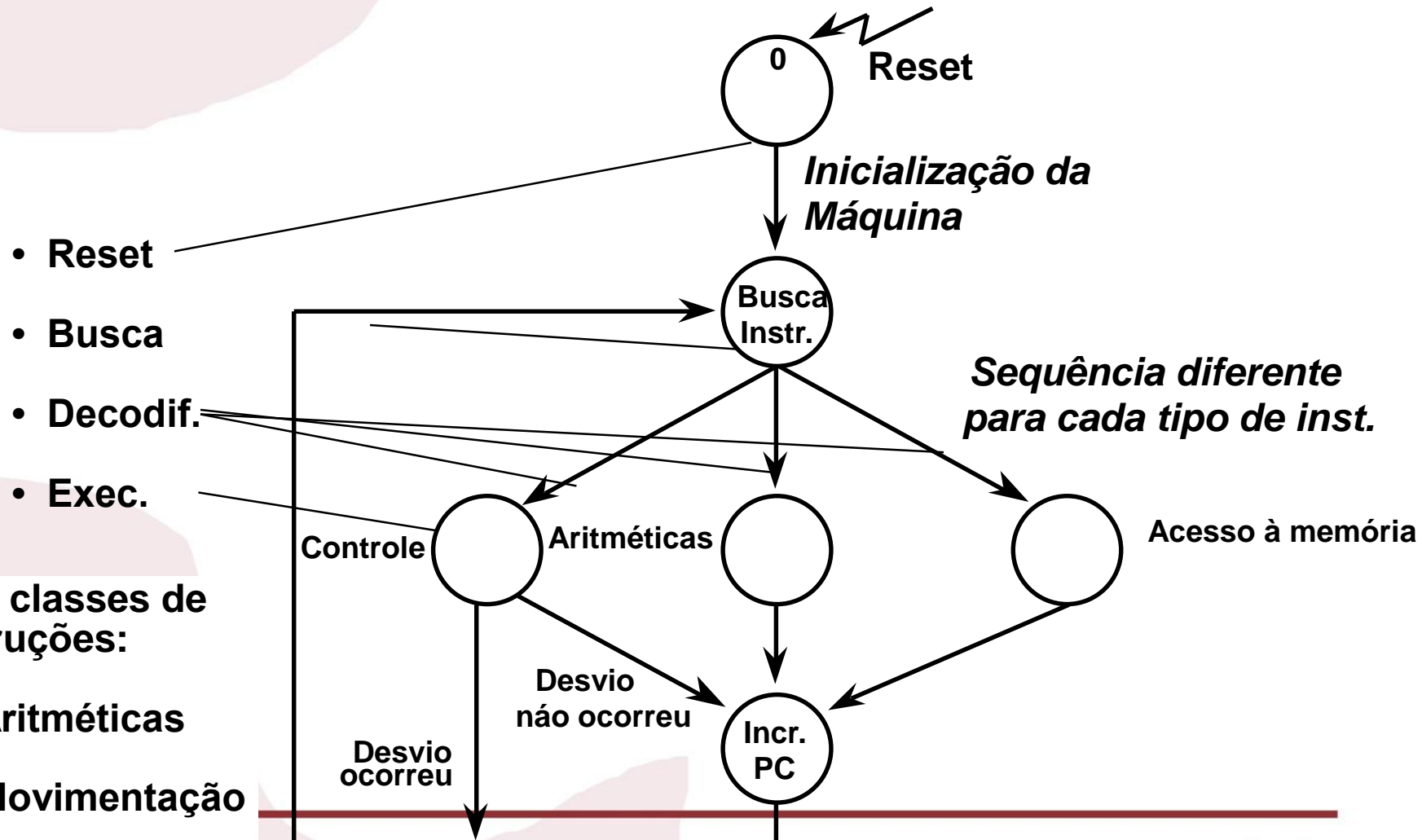


Três classes de instruções:

- Aritméticas
- Movimentação
- Controle


Unidade de Controle

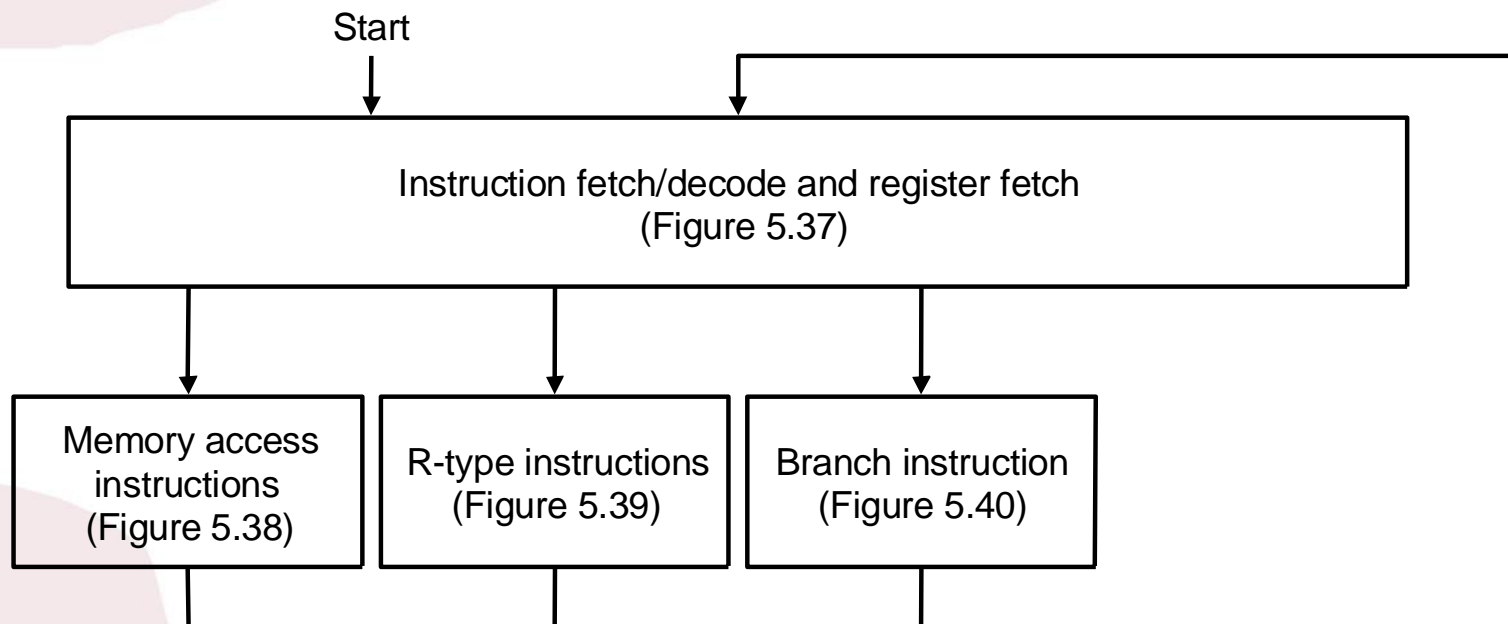


Unidade de Controle

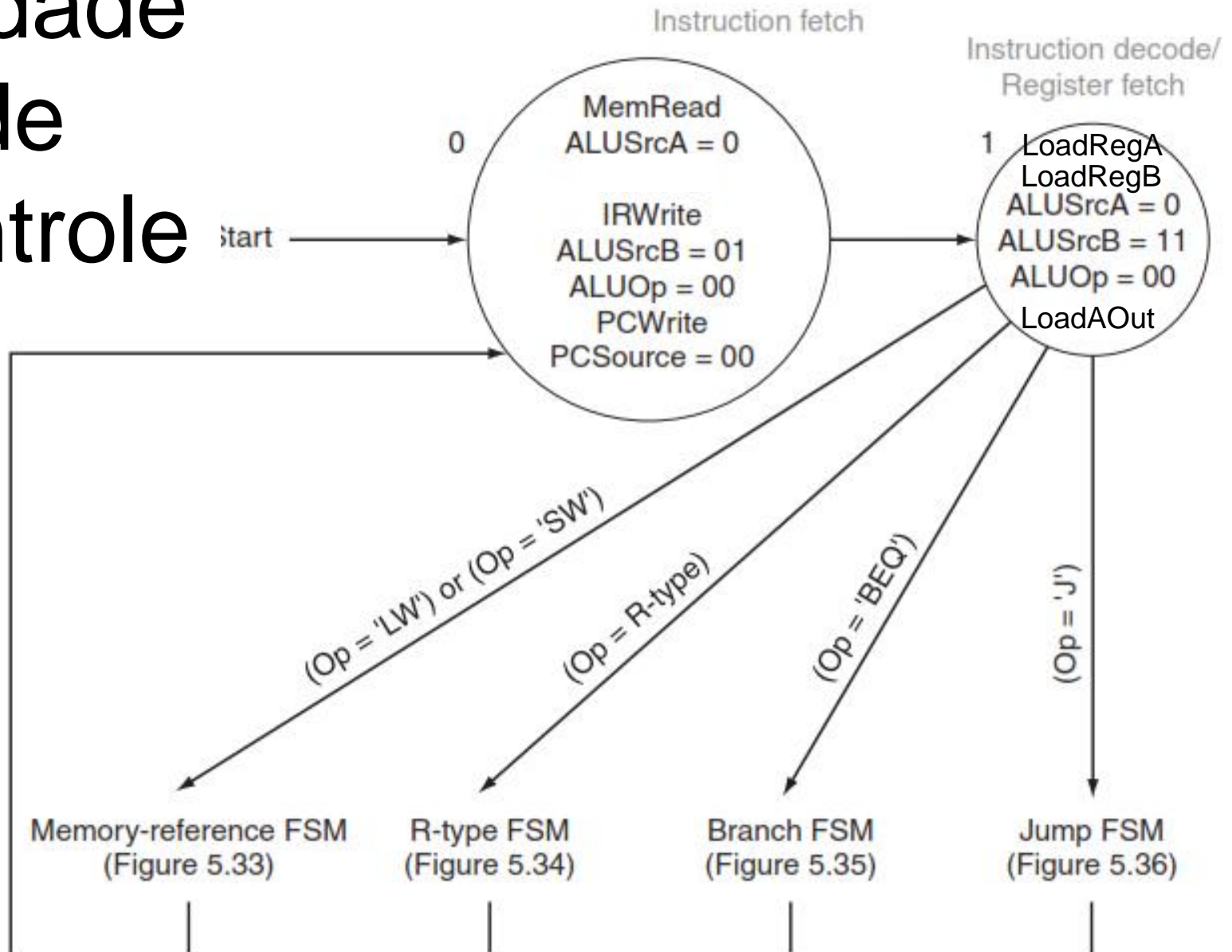


Unidade de Controle

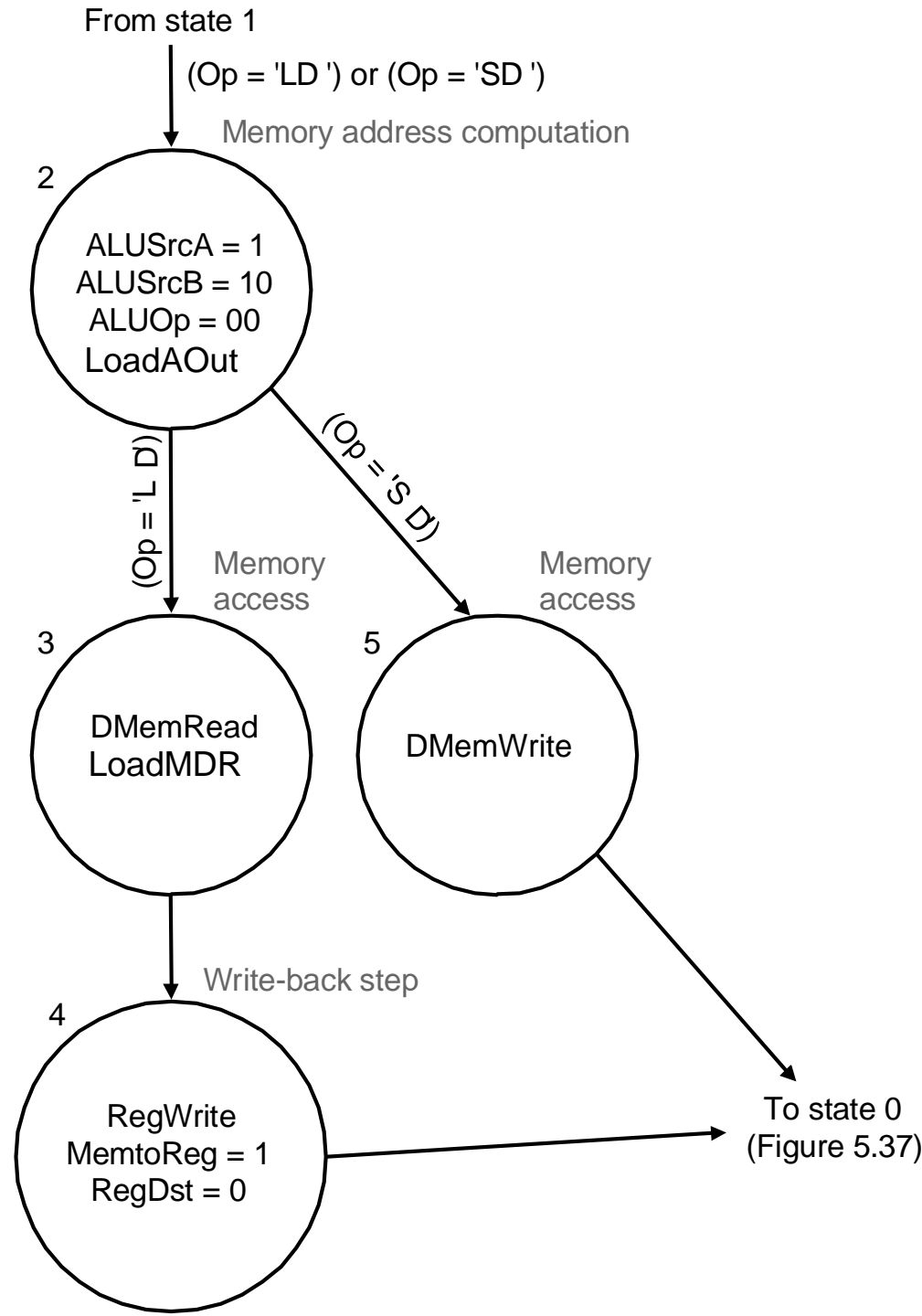


Aritméticas

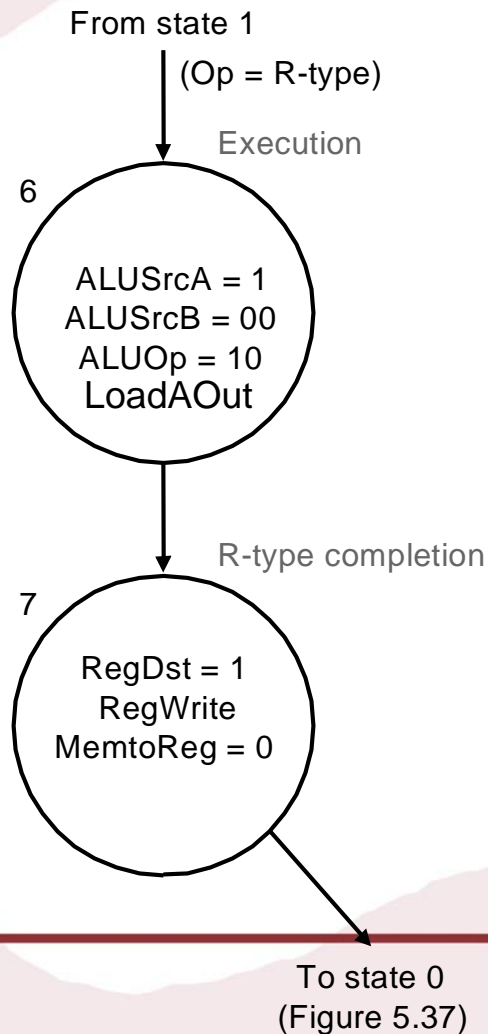


- BEQ

 


Unidade de Controle - FSM

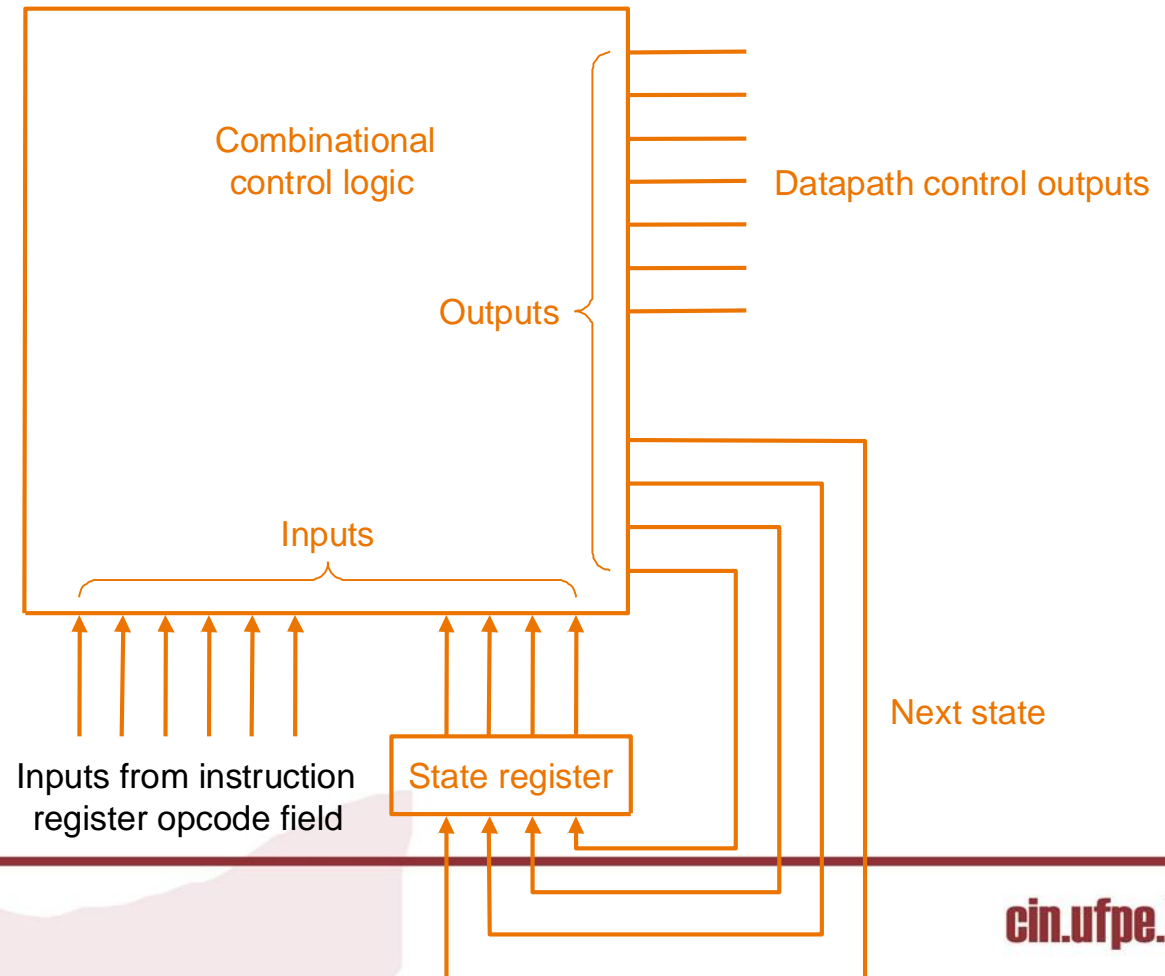


Unidade de Controle: Busca de Instrução

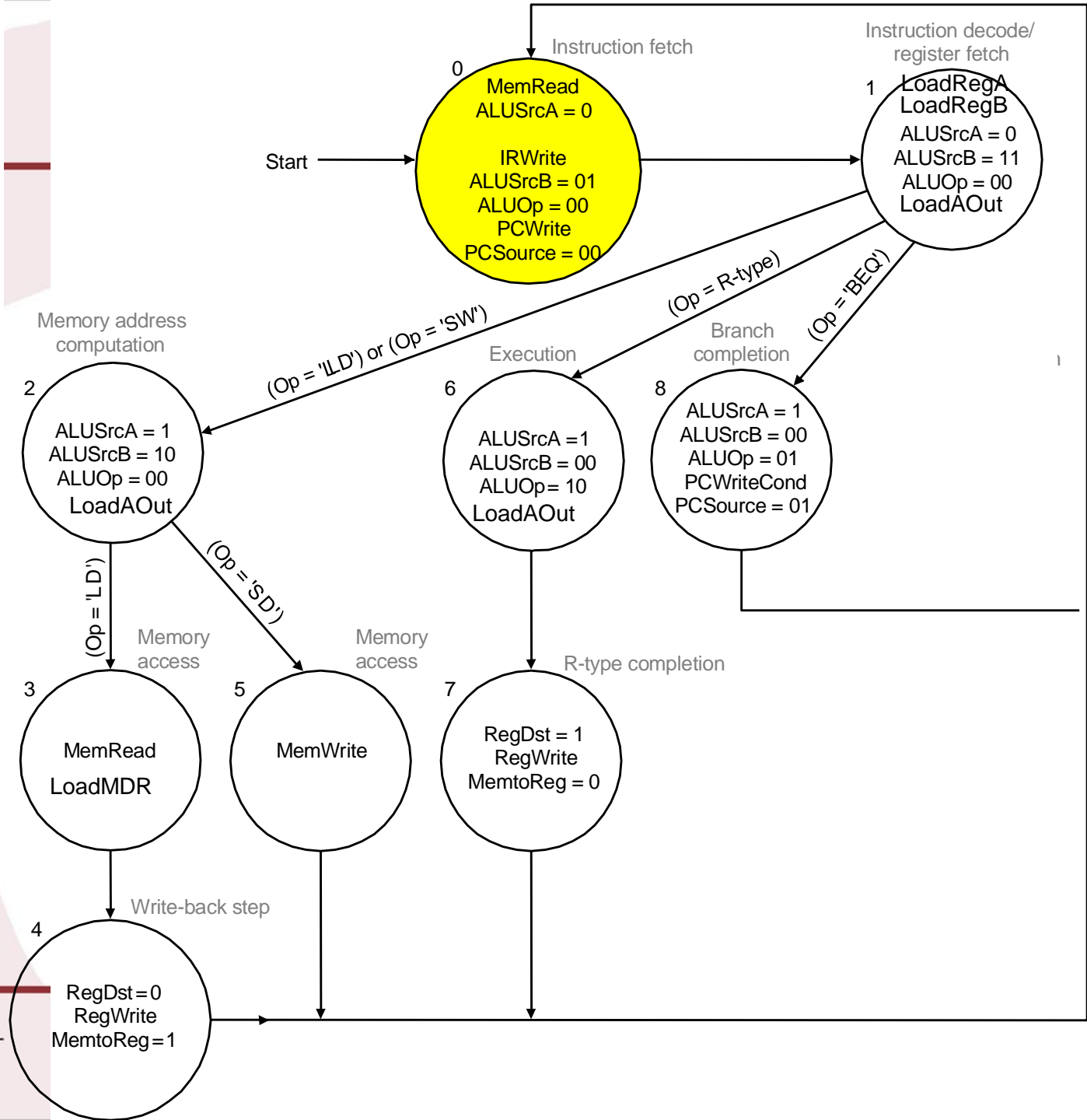

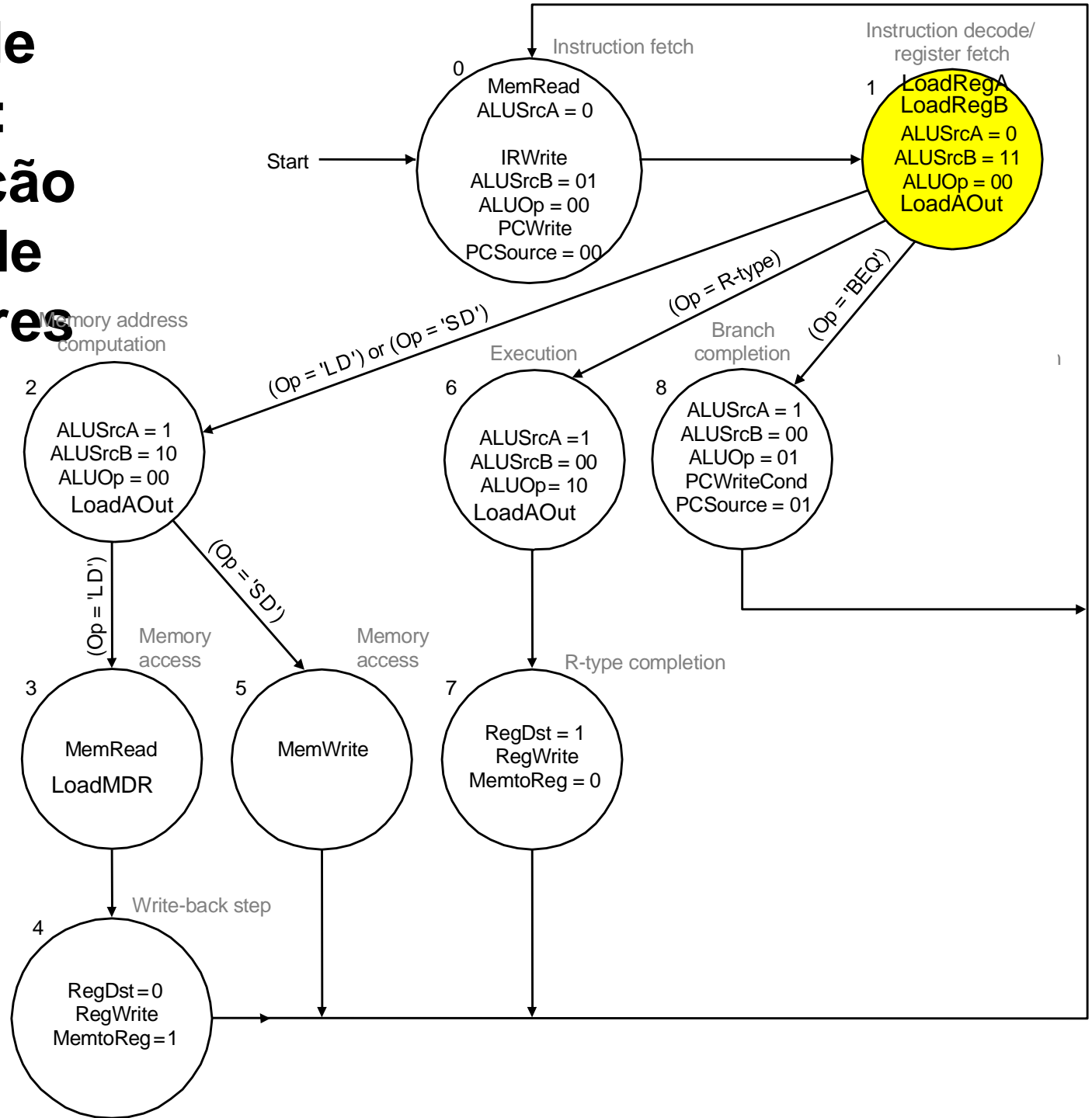
Unidade de Controle: Decodificação e Leitura de Registradores




Unidade de Controle: Execução do LD

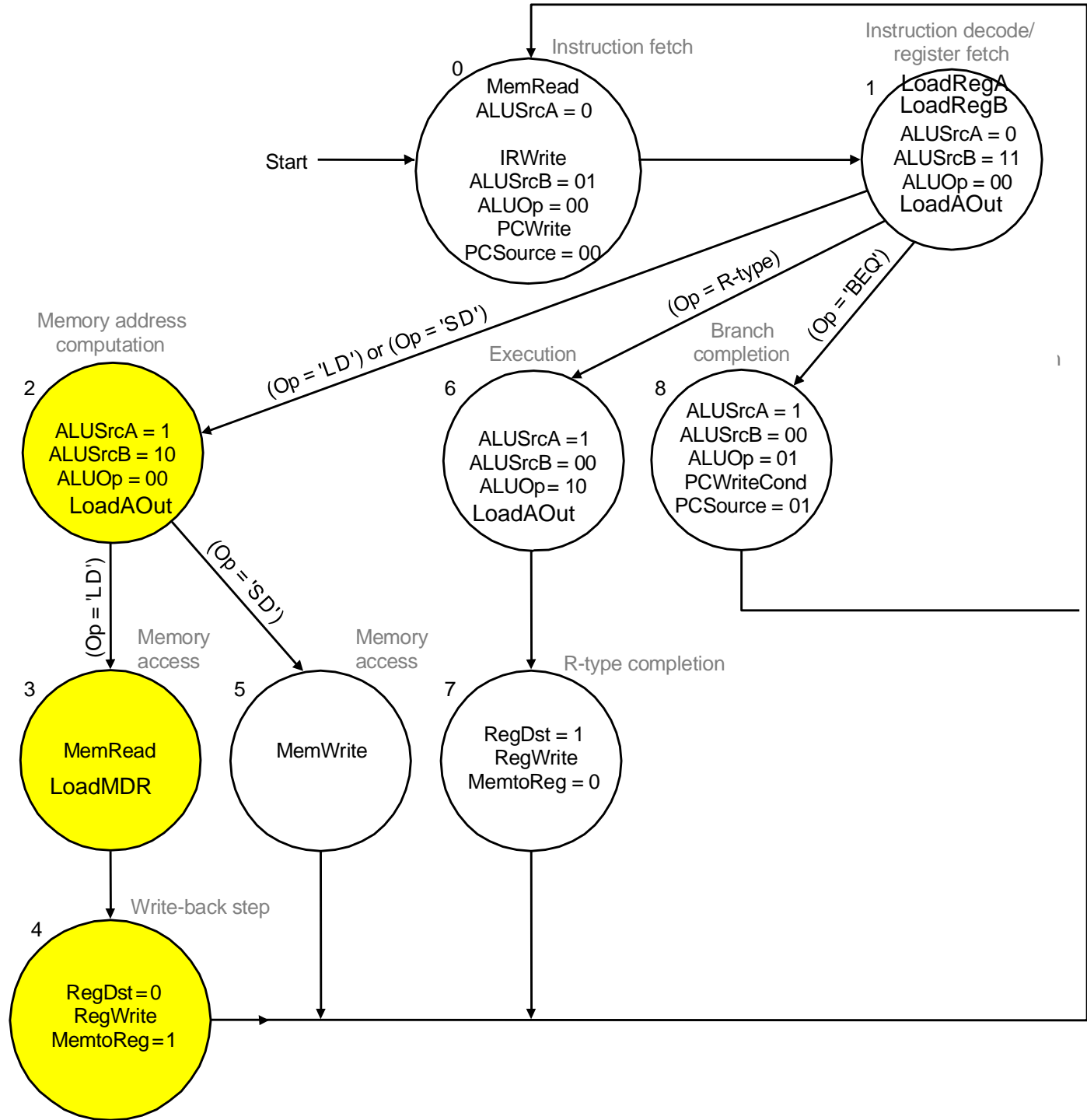

Unidade de Controle: Execução de ADD

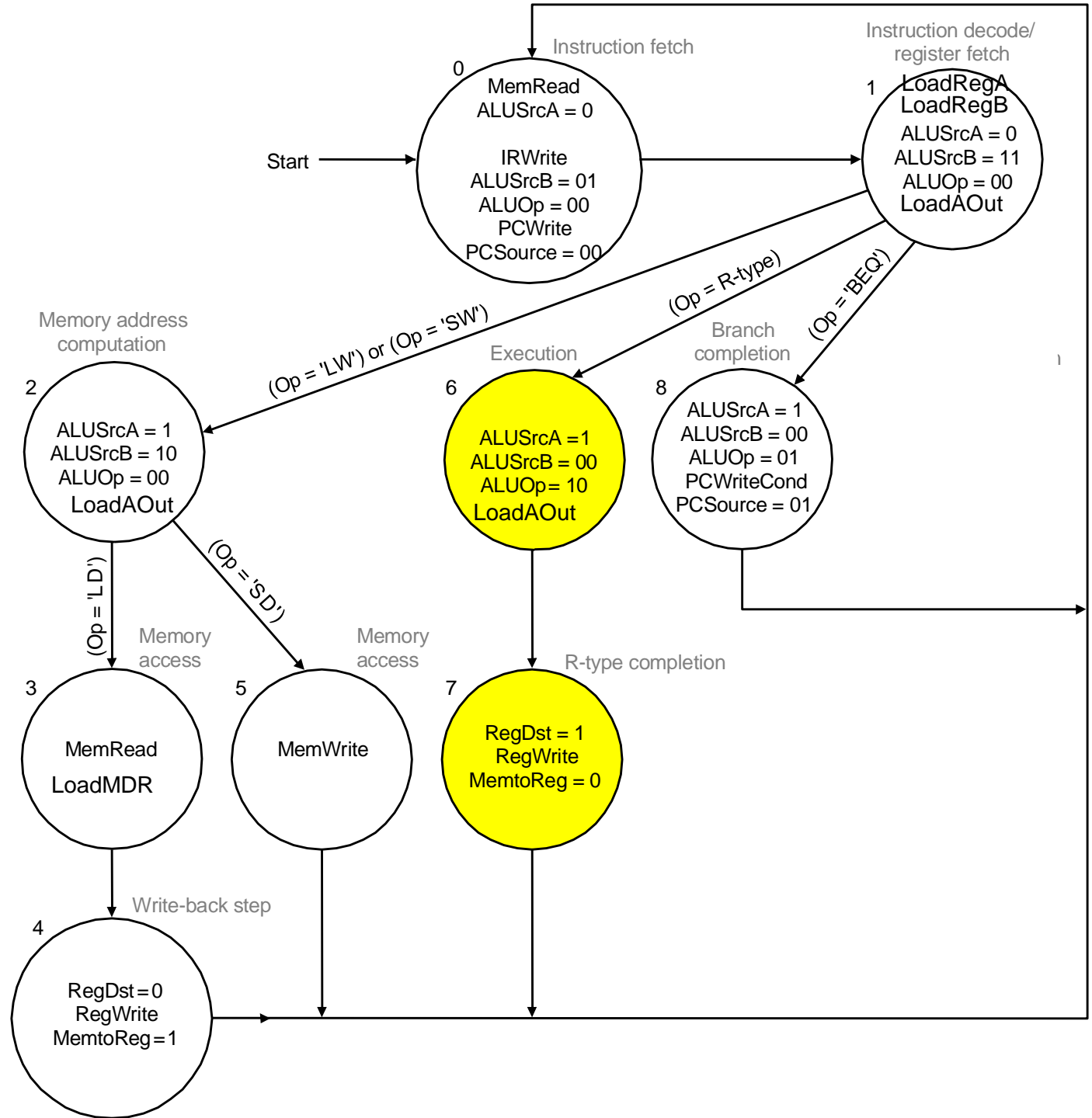

Unidade de Controle: Execução do BEQ

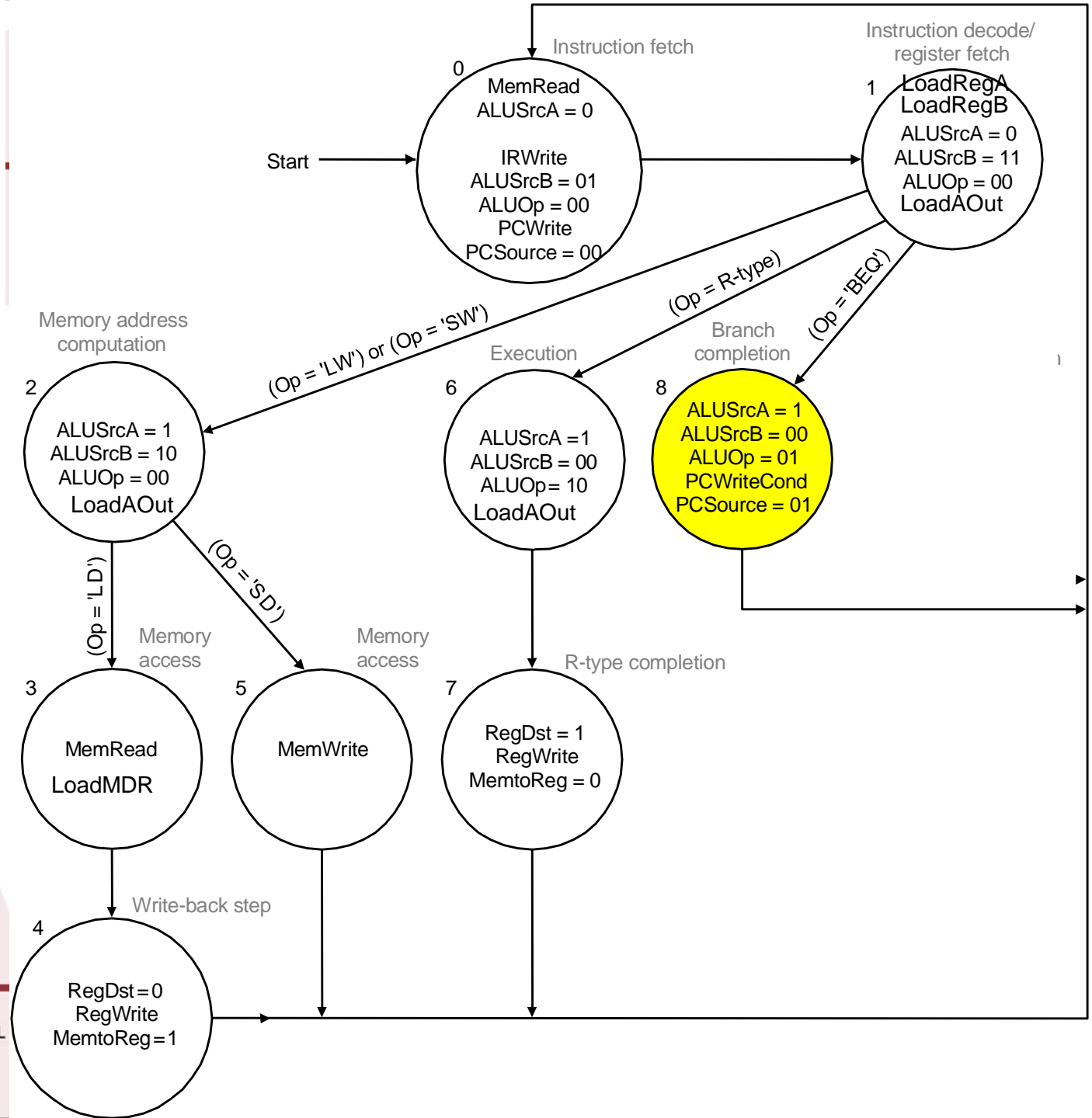

CPU: Exceções

Exceções



- Sequência de execução é alterada devido a eventos não esperados:
 - internos:
 - opcode inexistente
 - overflow
 - divisão por zero
 - externos:
 - dispositivo de entrada/saída



Exceções



- Execução do programa é interrompida e uma rotina de tratamento é executada
 - Valor do PC deve ser guardado
 - O endereço da rotina de tratamento deve ser carregado em PC



Exceções



- Onde guardar o endereço do PC
 - Registrador
 - RISC V: EPC
 - Pilha
- Onde o endereço da sua subrotina deve ser guardado
 - Valor fixo
 - precisa-se saber a causa da exceção
 - Vetor de endereços na memória




Exceções - MIPS




 - Tipos de Exceções:
 - Instrução Indefinida
 - endereço: C0 00 00 00
 - Overflow aritmético
 - endereço: C0 00 00 20
- Registrador EPC
 - guarda endereço da instrução afetada
- Registrador de Causa
 - identifica o tipo de evento que causou a exceção







Exercícios

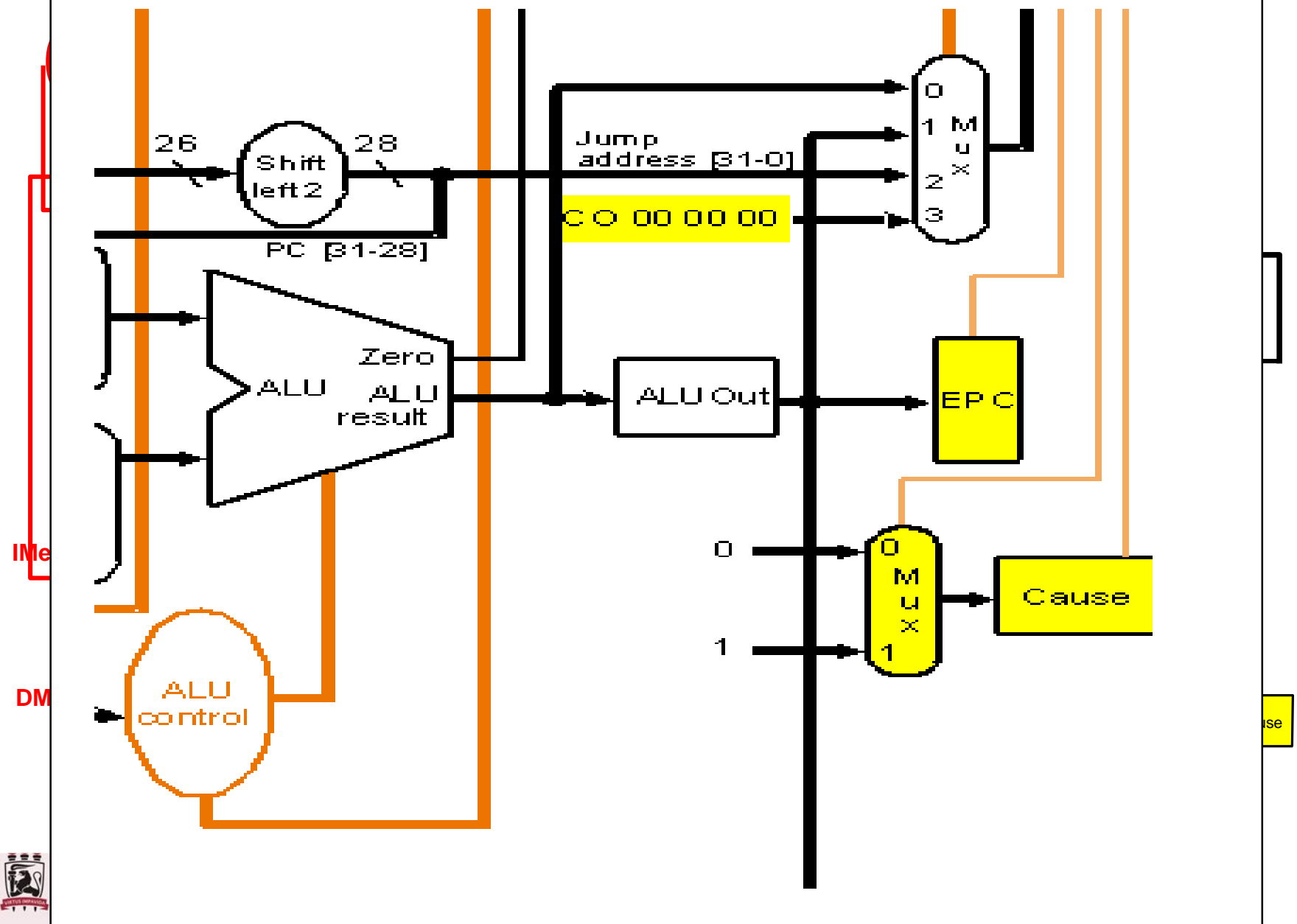


Exceções no RISC V

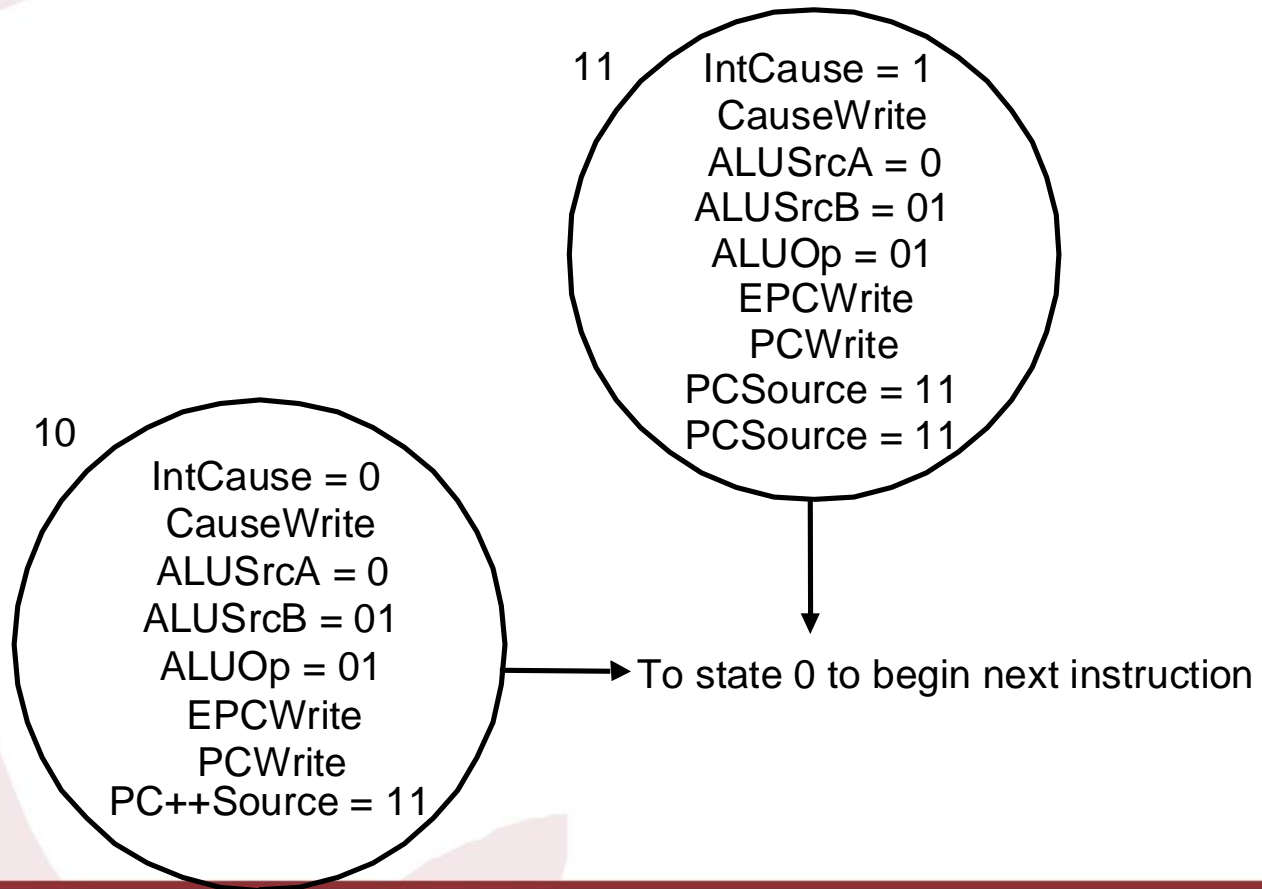


Exceções no RISC V

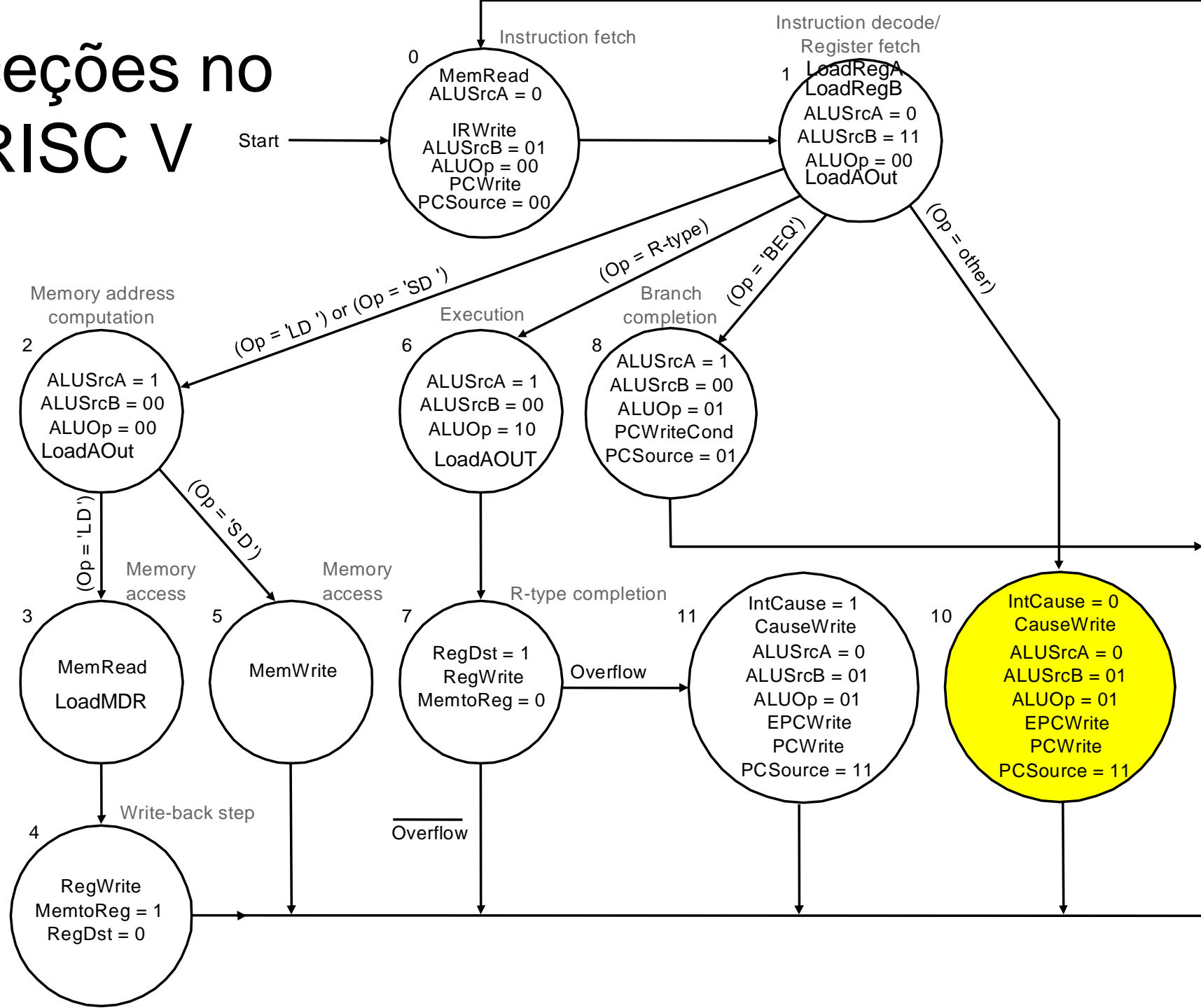


Exceções no RISC V

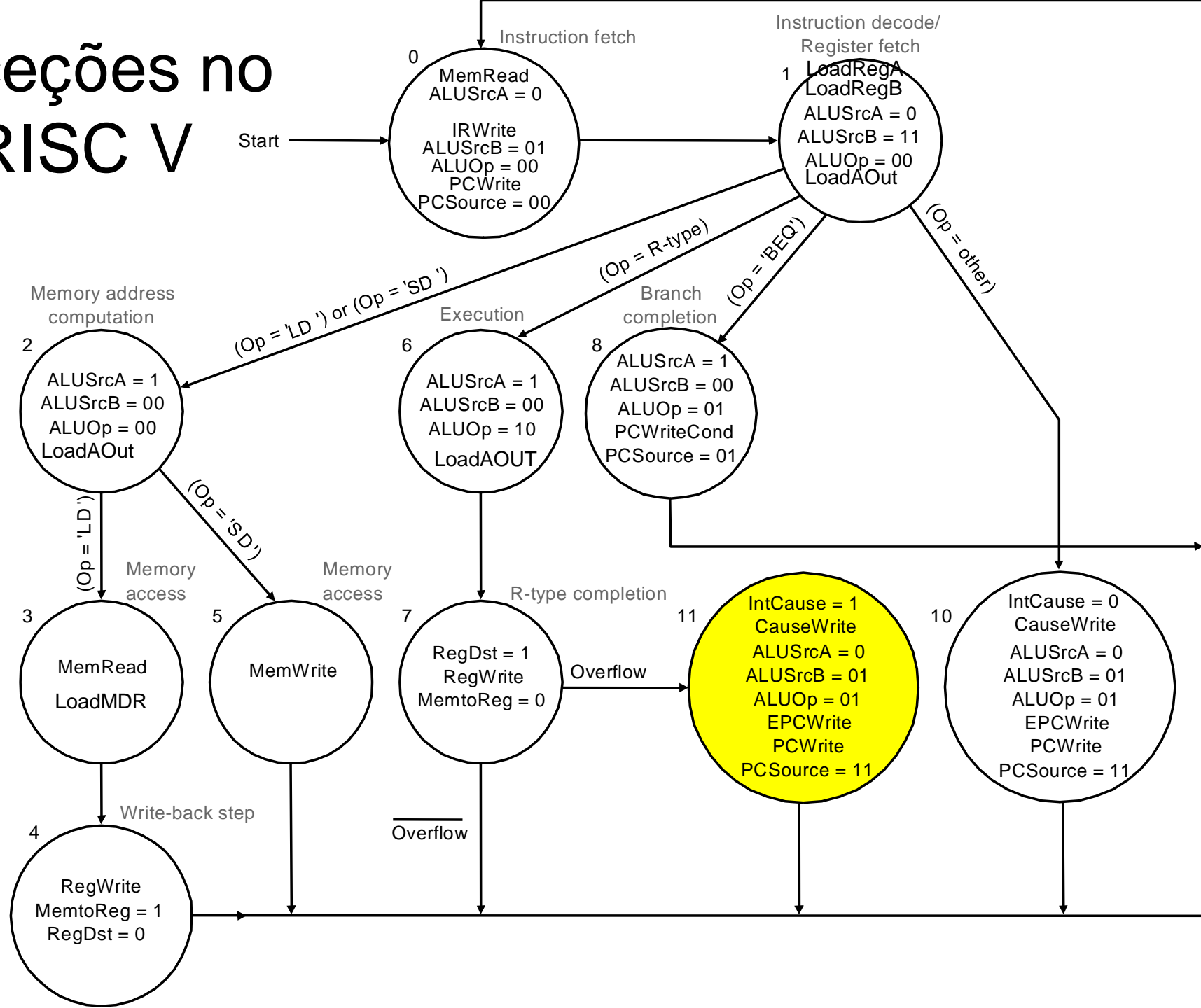


Mono, multi-ciclo

 

Single Cycle Implementation:

 

Multiple Cycle Implementation:

 

Projeto



- Projetar CPU que implementa repertório de uma CPU similar ao RISC V
- Dados módulos em Verilog para cada componente da Unidade de processamento (ALU, Banco de Registradores, PC, Memória, etc...)
- Projetar unidade de processamento pela interligação dos módulos
- Projetar unidade de controle



RISC V

de Informática

Instrução	Descrição
nop	No operation
lui regd	regd= (32b-immed(31), immed, 12b0)
ld reg, desl(reg_base)	reg. = mem (reg_base+desl)
sd reg, desl(reg_base)	Mem(reg_base+desl) = reg
lw reg, desl(reg_base)	reg. (31:0)= mem [reg_base+desl](31:0) , extensão do sinal
sw reg, desl(reg_base)	Mem[reg_base+desl](31:0) = reg(31:0)
lh reg, desl(reg_base)	reg. (15:0)= mem [reg_base+desl](15:0) , extensão do sinal
sh reg, desl(reg_base)	Mem[reg_base+desl](15:0) = reg(15:0)
lbu reg, desl(reg_base)	reg. (7:0)= mem [reg_base+desl](7:0) , completa com zeros
sb (reg, desl(reg_base))	Mem[reg_base+desl](7:0) = reg(7:0)
add regi, regj, regk	Regi. <- Regj. + Regk
sub regi, regj, regk	Regi. <- Regj. - Regk
and regi, regj, regk	Regi. <- Regj. and Regk
addi regi, regj, cte	Regi = Regj + cte
srli regd, regs, n	Desloca regs para direita n vezes sem preservar sinal, armazena valor deslocado em regd
srai regd, regs, n	Desloca regs para dir. n vezes preservando o sinal, armazena valor deslocado em regd.
slli regd, regs, n	Desloca regs para esquerda n vezes, armazena valor deslocado em regd.
slt regi, regj, regk	Regi = 1 se (regj) < (regk) caso contrário regi= 0
slti regi, regj, immed	Regi = 1 se (regj) < extensão sinal de immed, caso contrário regi= 0
beq regi, regj, desl	PC = PC + desl*2 se regi = regj
bne regi, regj, desl	PC = PC + desl *2 se regi <> regj
bge regi, regj, desl	PC = PC + desl*2 se regi >=regj
blt regi, regj, desl	PC = PC + desl*2 se regi < regj
jal ra, end	ra = pc, pc = pc+ end * 2, se Ra=0 não guarda PC
jalr ra, desl(reg-dst)	Ra=Pc Pc= reg-dst+desl, se Ra=0 não guarda PC
break	Para a execução do programa