

cin.ufpe.br



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Projetando Sistemas Digitais com SystemVerilog

Edna Barros

Grupo de Engenharia da Computação
Centro de Informática -UFPE

Agenda



- RTL Design
- Simulando circuitos digitais
- Descrevendo Testbenches
- Módulos parametrizados
- Especificando Portas
- Modelando Circuitos Combinacionais
- Circuitos sequenciais
- Máquinas de estado
 - Modelos esquemático e RTL




RTL Design



- Sistemas digitais possuem milhões de portas lógicas e transistores
 - Necessidade de ferramentas EDA (Electronic Design Automation)
 - Especificação em linguagem específica (HDL – Hardware Description Language)
 - Nível de abstração – RTL (Register Transfer Level)
 - Circuitos combinacionais
 - Registradores
 - Máquinas de estado (controle)

Fluxo de Projeto

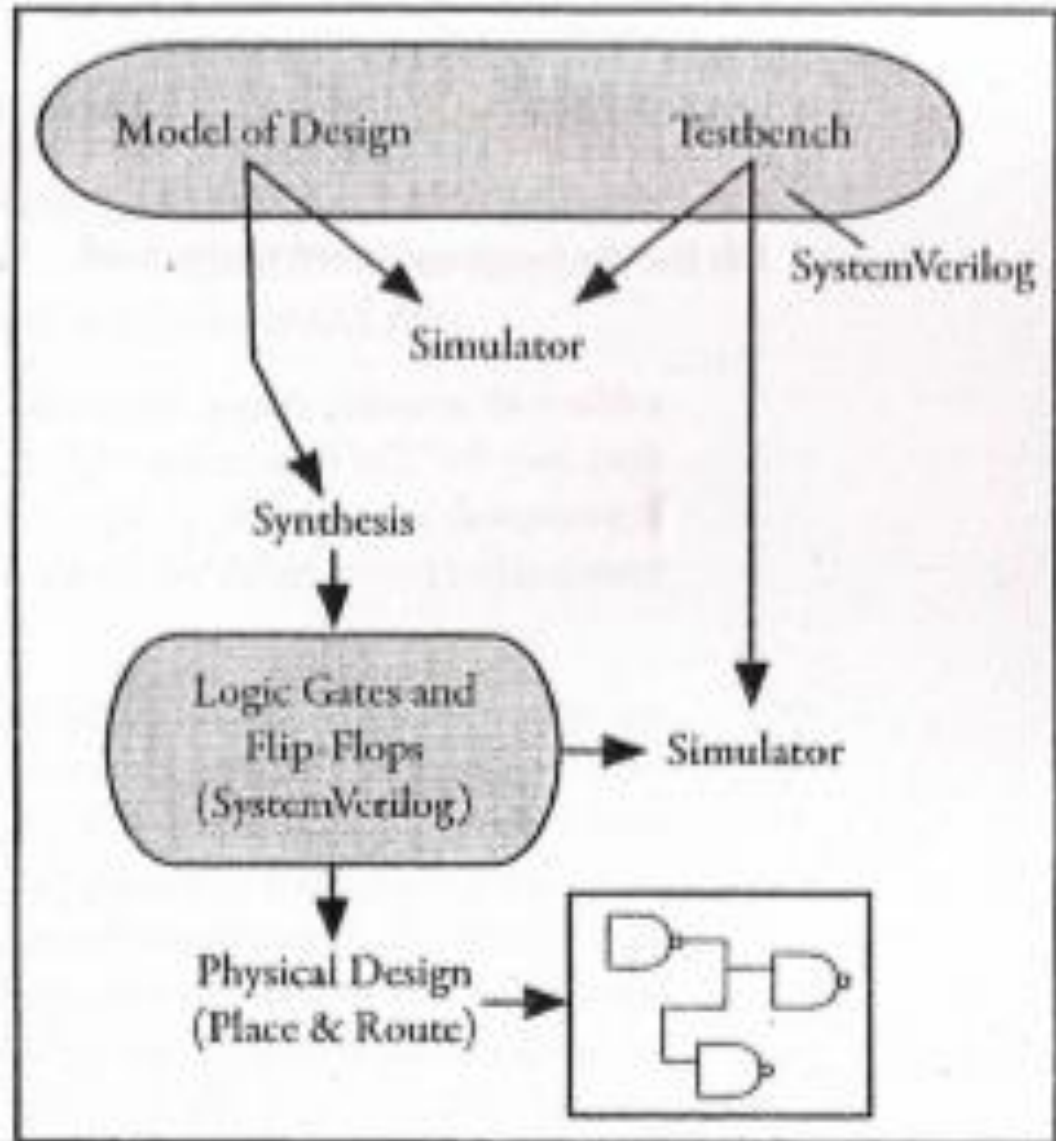- Nível de abstração – RTL (Register Transfer Level)
 - Circuitos combinacionais
 - Registradores
 - Máquinas de estado (controle)



Simulador




- Programa que prediz o comportamento de um sistema físico em função do tempo
 - Previsão climática: simulador do comportamento do clima
 - Modelagem em função do tempo de um sistema digital

- SystemVerilog
 - Linguagem que modela um sistema digital
 - Por exemplo: portas lógicas conectadas
- Simulador que executa o comportamento do sistema modelado em SystemVerilog
 - Como os valores das saídas variam em função dos valores das entradas no tempo
 - Permite verificar se o modelo do sistema digital implementa a função desejada

SystemVerilog




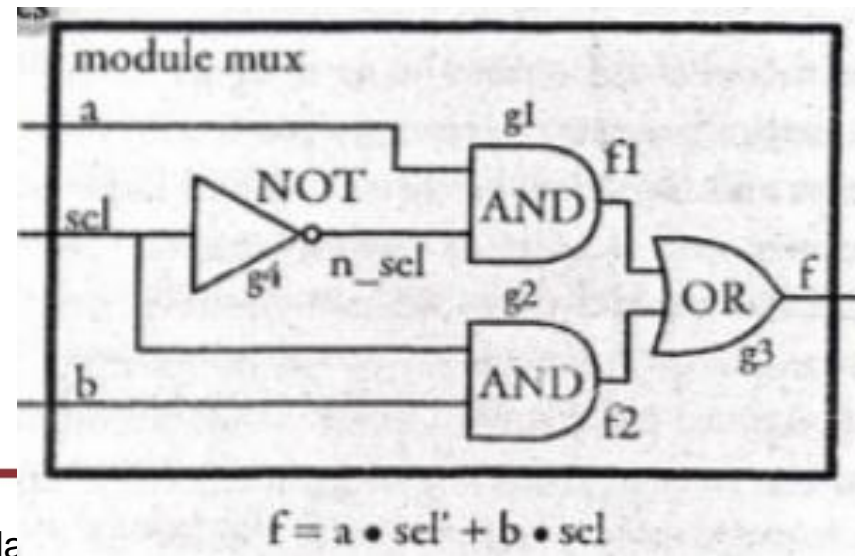- Permite modelar um sistema digital considerando:
 - Modelo da interconexão
 - Modelo de tempo
 - Modelo da funcionalidade
- Modelagem em vários níveis de abstração



Nível Portas Lógicas – Gate Level

 
- Module: bloco básico
 - Nome
 - Interface
 - Estrutura interna: conjunto de portas lógicas conectadas



Nível Portas Lógicas – Gate Level

- Portas lógicas: blocos básicos da linguagem
- Conexão por fios
 - Tipo lógico: 0, 1, X, Z (desconectado)
- Retardo (delay) das portas

Delay = 2
unidades de
tempo

 


Nível Portas Lógicas – Gate Level

- Retardo (delay) das portas
 - Delay default
 - Diferentes unidades podem ser definidas

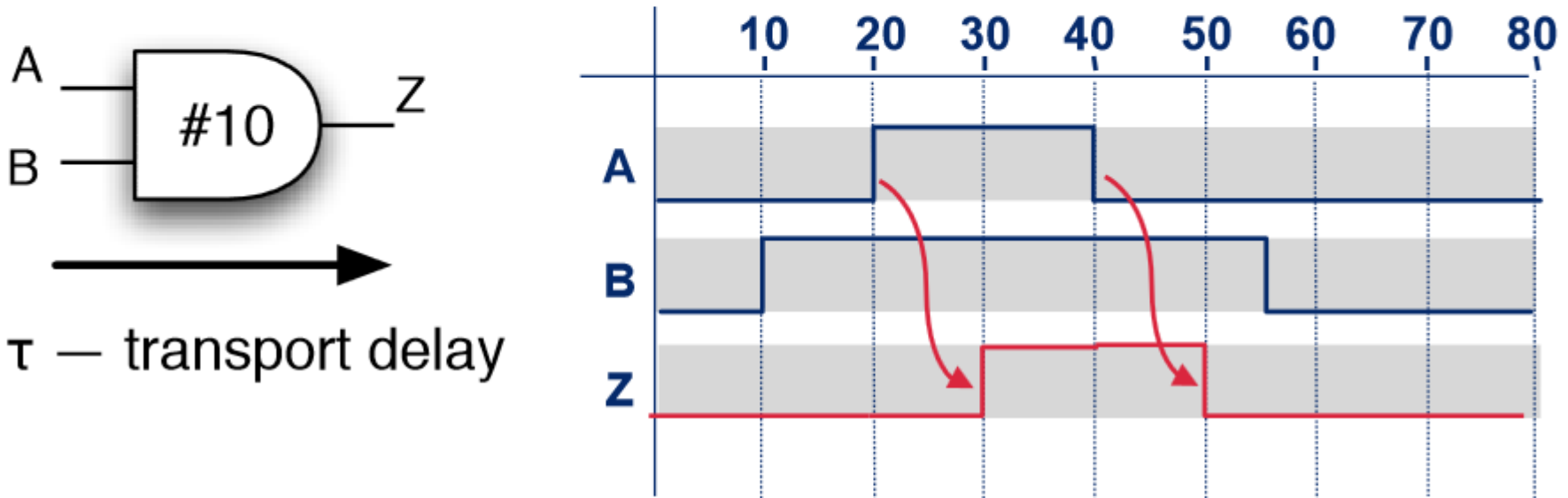• Example: AND gate

- The output follows, after the specified delay, the inputs according to the AND function
- Delay (#10 here) is the input to output (“transport”) delay



Simulação do Modelo

- Como simular um modelo?
- Modelo:
 - Conexão de componentes (pode ser em qualquer ordem)
 - Execução do comportamento de cada componente como função das entradas


```
1  module mux
2    (output logic f,
3     input logic a, b, sel);
4
5    and #2 g1 (f1, a, n_sel)
6             g2 (f2, b, sel);
7    not      g4 (n_sel, sel);
8    or #2    g3 (f, f1, f2);
9  endmodule: mux
```

```
1  module mux
2    (output logic f,
3     input logic a, b, sel);
4
5    or #2    g3 (f, f1, f2);
6    not      g4 (n_sel, sel);
7    and #2   g1 (f1, a, n_sel),
8             g2 (f2, b, sel);
9  endmodule: mux
```

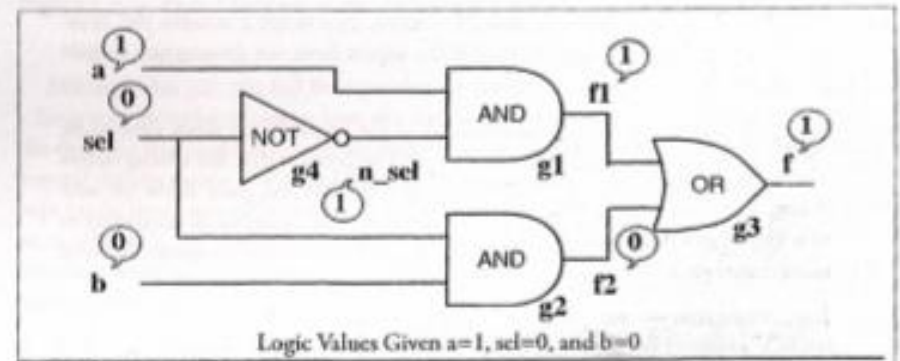Example 1.2 — Two Equivalent Modules


Execução do Modelo

- Cada módulo é executável
- Simulador executa os módulos que tiveram os valores em suas portas de entrada alterados
- A alteração na saída é propagada para módulos que estão interconectados considerando o retardo da porta



Execução do Modelo

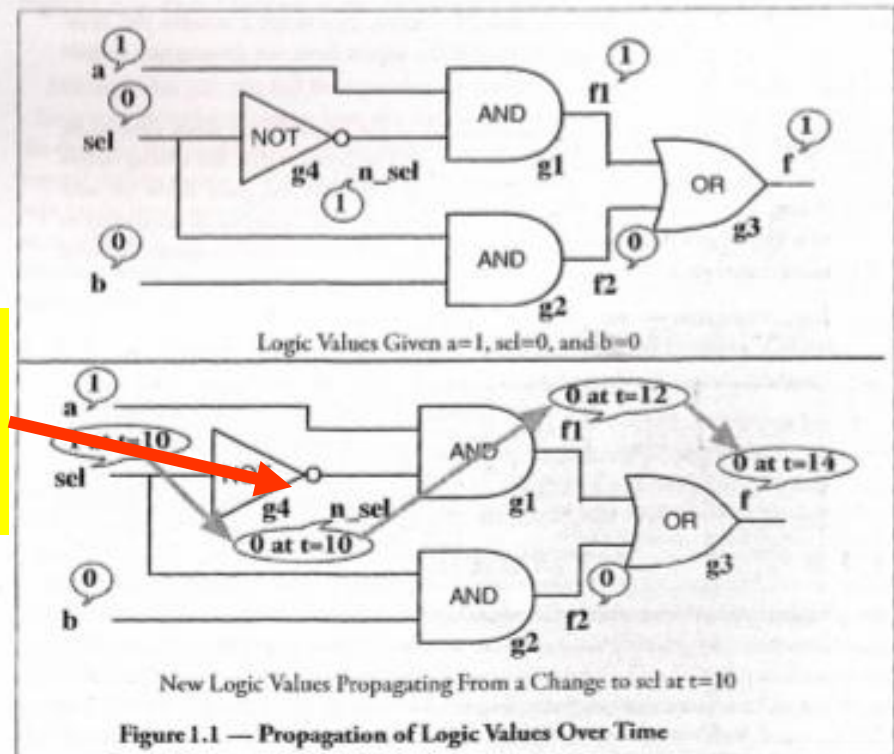- Cada módulo é executável
 - Simulador executa os módulos que tiveram os valores em suas portas de entrada alterados
 - A alteração na saída é propagada para módulos que dependem dela
 - A alteração na saída é propagada para módulos que dependem dela
- Execução em qualquer ordem considerando o retardo da porta



Como Verificar se o projeto está correto?




- Modelo do circuito digital
 - Composto de vários módulos
- Gerador de sinais para as entradas
- Visualizador dos sinais nas saídas



Simulando Sistemas Digitais

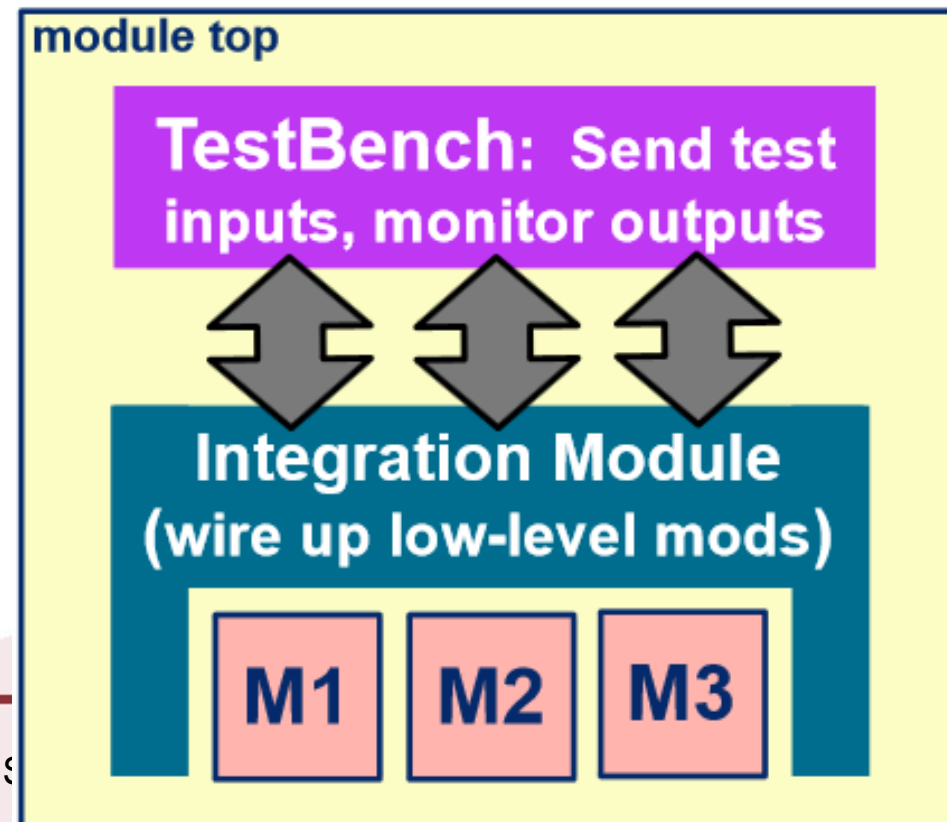- Testbench: módulos que vão gerar sinais de entrada para simular um módulo em desenvolvimento e monitorar os sinais de saída do módulo




Simulando Sistemas Digitais

top — encloses the whole design. You simulate this

testbench — the “initial block” that tests the design

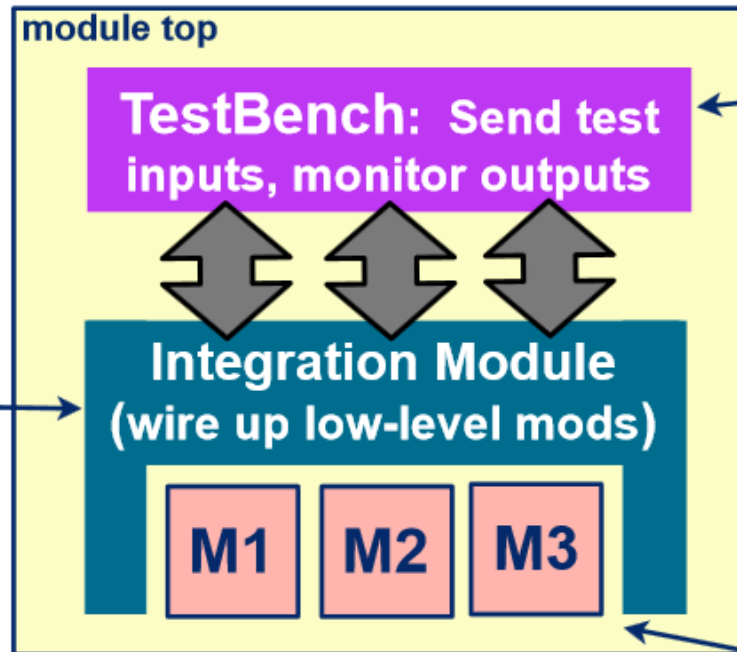The design — this is the stuff you synthesize (automatically design). Possibly many levels of hierarchy here



primitive modules — gates provided by language

Simulando Sistemas Digitais

- DUT:
Device
Under Test


Top

DUT

Testbench

```
1  module muxSim; //from Example 1.1
2  logic  a, b, sel, n_sel, f1, f2, f;
3
4      and #2  g1 (f1, a, n_sel),
5              g2 (f2, b, sel);
6      or #2   g3 (f, f1, f2);
7      not    g4 (n_sel, sel);
8
9      initial begin
10         $monitor ($time,
11             " a=%b b=%b sel=%b n_sel=%b f1=%b f2=%b f=%b",
12             a, b, sel, n_sel, f1, f2, f);
13         a = 0;
14         b = 0;
15         sel = 0;
16         #12 a = 1;
17         #6 $finish;
18     end
19 endmodule: muxSim
```

Example 1.3 — Module muxSim

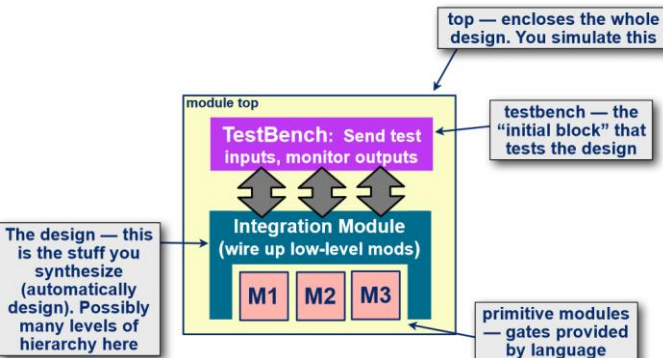

Simulando Sistemas Digitais

```

1  0 a=0 b=0 scl=0 n_sel=1 f1=x f2=x f=x
2  2 a=0 b=0 scl=0 n_sel=1 f1=0 f2=0 f=x
3  4 a=0 b=0 scl=0 n_sel=1 f1=0 f2=0 f=0
4 12 a=1 b=0 scl=0 n_sel=1 f1=0 f2=0 f=0
5 14 a=1 b=0 scl=0 n_sel=1 f1=1 f2=0 f=0
6 16 a=1 b=0 scl=0 n_sel=1 f1=1 f2=0 f=1
7 $finish at simulation time          18
    
```

Figure 1.2 — Simulation Results

```

module muxSim; //from Example 1.1
    input a, b, scl, n_sel, f1, f2, f;
    
```

```

    and #2 g1 (f1, a, n_sel),
           g2 (f2, b, scl);
    or #2  g3 (f, f1, f2);
    not   g4 (n_sel, scl);
    
```


```

initial begin
    $monitor ($time,
        " a=%b b=%b scl=%b n_sel=%b f1=%b f2=%b f=%b",
        a, b, scl, n_sel, f1, f2, f);
    a = 0;
    b = 0;
    scl = 0;
    #12 a = 1;
    #6 $finish;
end

endmodule: muxSim
    
```

Example 1.3 — Module muxSim

Testbench

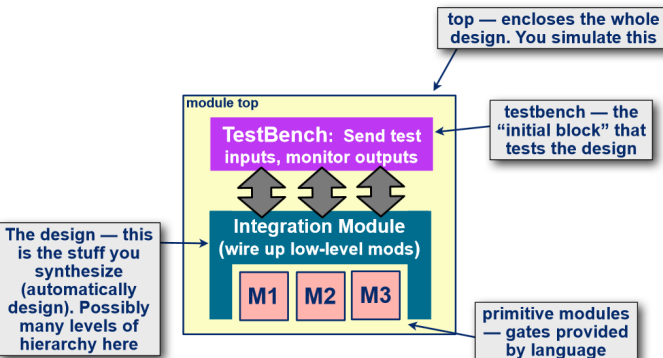

Especificando Hierarquia

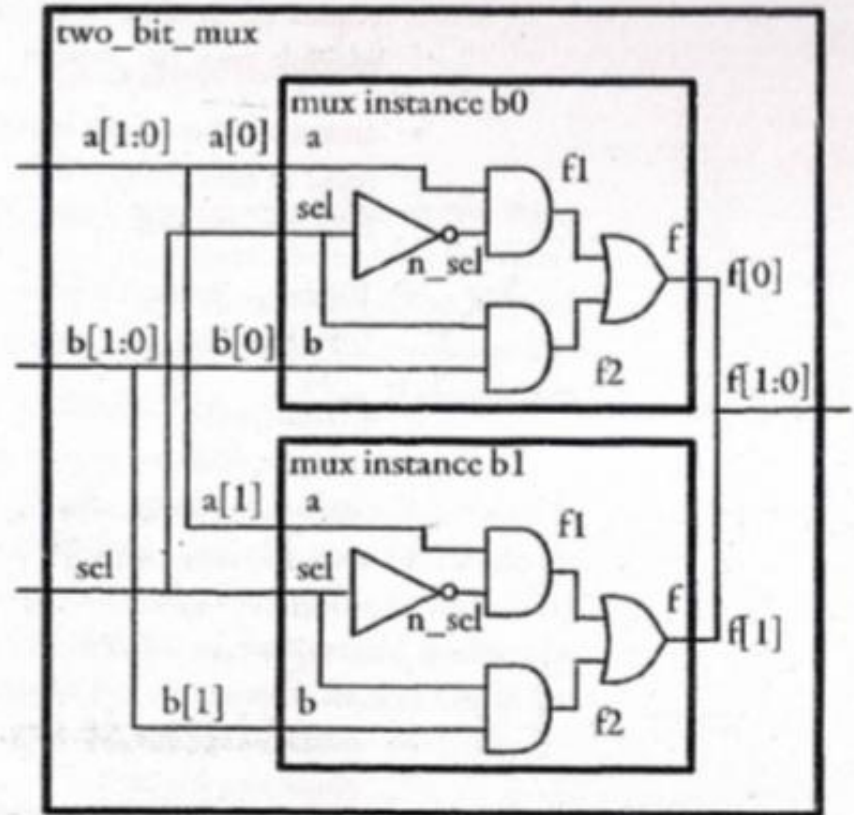


Figure 1.7 — Logic Diagram of two_bit_mux

Especificando Hierarquia

```
1 module two_bit_mux
2   (output logic [1:0] f,
3    input logic [1:0] a, b,
4    input logic      sel);
5
6   mux b0 (f[0], a[0], b[0], sel);
7   mux b1 (f[1], a[1], b[1], sel);
8 endmodule: two_bit_mux
9
10 module mux
11   (output logic f,
12    input logic a, b, sel);
13
14   and #2 g1 (f1, a, n_sel),
15           g2 (f2, b, sel);
16   or #2 g3 (f, f1, f2);
17   not g4 (n_sel, sel);
18 endmodule: mux
```

Example 1.4 — Module two_bit_mux

 


Figure 1.7 — Logic Diagram of two_bit_mux

Mapeamento de Portas

```
1 module mux
2     (output f,
3      input m0, m1, sel);
4
5     .....
6 endmodule: mux
7
```



Mapeamento de Portas

```
1 module mux
2   (output f,
3    input m0, m1, sel);
4
5   .....
```

```
6 endmodule: mux
```

```
8 module orderedPort;
9   logic    sel, in1, in0, result,
10  ...
11   muxa (result, in0, in1, sel);
12 endmodule: orderedPort
```

```
14 module byNamePort;
15   logic    s, i1, i0, out;
16   ...
17   mux b (.m0(i0), .sel(s), .m1(i1), .f(out));
18 endmodule: byNamePort
```

```
20 module allNamesMatch
21   logic    m0, m1, sel, f;
22   ...
23   mux c (. *);
24 endmodule: allNamesMatch
```


```
26 module someNamesMatch
27   logic    m0, m1, select, f;
28   ...
29   mux d (.sel(select), . *);
30 endmodule: someNamesMatch
```



Um Testbench para o Mux

- Como gerar estímulos de forma automática e exaustiva?

Gerador
de estímulos

 

Um Testbench para o Mux

```
1 module muxTester;
2   logic [2:0] count;
3   logic muxOut;
4
5   mux dut (muxOut, count[2], count[1], count[0]);
6
7   initial begin
8     $monitor ($time,
9       " a b sel = %b, muxOut = %b", count, muxOut);
10
11    for (count = 0; count != 3'b111; count++)
12      #10;
13
14    #10 $finish;
15  end
16 endmodule: muxTester
17
18 module mux
19   (output logic f,
20    input logic a, b, sel);
21
22   and #2 g1 (f1, a, n_sel),
23           g2 (f2, b, sel);
24   or #2 g3 (f, f1, f2);
25   not g4 (n_sel, sel);
26 endmodule: mux // printout is below
```

Gerador
de estímulos

 


Figure 1.8 — A Testbench for Module mux

Um Testbench para o Mux

```
1 module muxTester;
2   logic [2:0] count;
3   logic muxOut;
4
5   mux dut (muxOut, count[2], count[1], count[0]);
6
7   initial begin
8     $monitor ($time,
9       " a b sel = %b, muxOut = %b", count, muxOut);
10
11    for (count = 0; count != 3'b111; count++)
12      #10;
13
14    #10 $finish;
15  end
16 endmodule: muxTester
17
18 module mux
19   (output logic f,
20    input logic a, b, sel);
21
22   and #2 g1 (f1, a, n_sel),
23           g2 (f2, b, sel);
24   or #2 g3 (f, f1, f2);
25   not g4 (n_sel, sel);
26 endmodule: mux // printout is below
```

Gerador
de estímulos

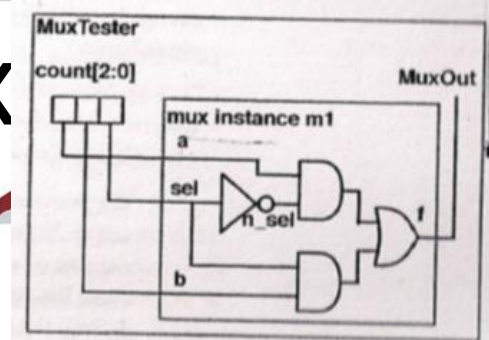


Figure 1.8 — A Testbench for Module mux

endmodule: mux // printout is below

```
0 a b sel = 000, muxOut = x
4 a b sel = 000, muxOut = 0
10 a b sel = 001, muxOut = 0
20 a b sel = 010, muxOut = 0
30 a b sel = 011, muxOut = 0
34 a b sel = 011, muxOut = 1
40 a b sel = 100, muxOut = 1
50 a b sel = 101, muxOut = 1
54 a b sel = 101, muxOut = 0
60 a b sel = 110, muxOut = 0
64 a b sel = 110, muxOut = 1
70 a b sel = 111, muxOut = 1
```

\$finish at simulation time

80

Um testbench mais inteligente

```
1 module muxTester;
2   logic [2:0] count;
3   logic muxOut;
4
5   mux dut (muxOut, count[2], count[1], count[0]);
6
7   initial begin
8     $monitor ($time,
9       " a b sel = %b, muxOut = %b", count, muxOut);
10
11     for (count = 0; count != 3'b111; count++)
12       #10;
13
14     #10 $finish;
15   end
16 endmodule: muxTester
17
18 module mux
19   (output logic f,
20    input logic a, b, sel);
21
22   and #2 g1 (f1, a, n_sel),
23     g2 (f2, b, sel);
24   or #2 g3 (f, f1, f2);
25   not g4 (n_sel, sel);
26 endmodule: mux // printout is below
```

Como saber se a especificação está correta?

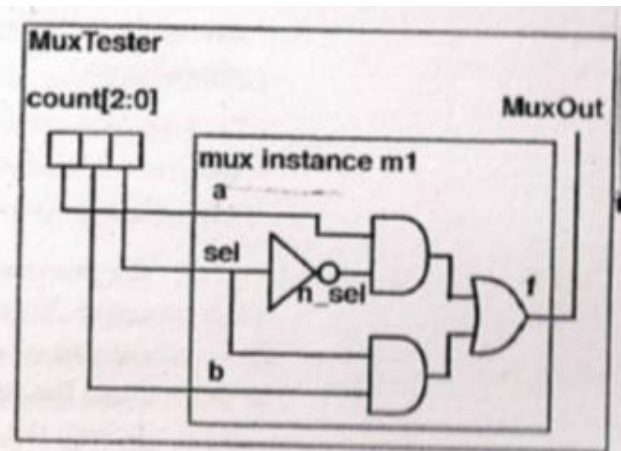


Figure 1.8 — A Testbench for Module mux

Um testbench mais inteligente

```
1 module muxTester;
2   logic [2:0] count;
3   logic muxOut;
4
5   mux dut (muxOut, count[2], count[1], count[0]);
6
7   initial begin
8     $monitor ($time,
9       " a b sel = %b, muxOut = %b", count, muxOut);
10
11     [redacted]
12
13     #10 $finish;
14   end
15 endmodule: muxTester
16
17 module mux
18   (output logic f,
19    input logic a, b, sel);
20
21   and #2 g1 (f1, a, n_sel),
22     g2 (f2, b, sel);
23   or #2 g3 (f, f1, f2);
24   not g4 (n_sel, sel);
25 endmodule: mux // printout is below
```

```
1 for (count = 0; count != 3'b111; count++) begin
2   #10;
3   if (count[0]) // if sel is TRUE
4     if (muxOut != count[1]) // if muxOut is != b
5       $display("oops: a b sel = %b, muxOut =
6         %b", count, muxOut);
7     else if (muxOut != count[2]) // if muxOut is != a
8       $display("oops: a b sel = %b, muxOut =
9         %b", count, muxOut);
10 end
```

Compara com valor de referência

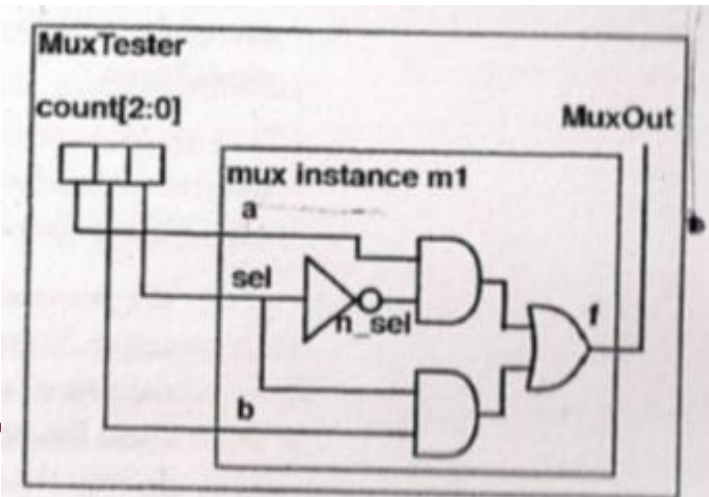


Figure 1.8 — A Testbench for Module mux



Resumo

- Foram apresentados os principais conceitos de simulação baseada em eventos
- Tempo e ação concorrente
 - Modelagem do tempo de simulação
 - Modelagem de componentes que são ativados concorrentemente
- Módulos, Instanciação e Hierarquia
 - Modelos de partes (componentes de hardware)
 - Projeto Bottom-Up
- Modelos estruturais e Procedurais
 - Estrutura: interconexão de componentes
 - Procedural: Comportamento do Testbench

Projetando Circuitos Combinacionais

Circuitos Combinacionais



- Lógica combinacional:
 - Saída: função booleana das entradas
 - $F: I \rightarrow O$
 - Retardo de propagação: tempo para o valor da saída ficar estável em função de mudança nos valores de entrada.



Circuitos Combinacionais

- Especificação em SystemVerilog

Always_comb

```
1  module sum_and_dif_A
2      (output logic [3:0] result,
3       input  logic [3:0] a, b,
4       input                select_plus);
5
6      always_comb
7          if (select_plus)
8              result = a + b;
9          else result = a - b;
10 endmodule: sum_and_dif_A
```

↑
comportamento

Assign

```
12 module sum_and_dif_B
13     (output logic [3:0] result,
14      input  logic [3:0] a, b,
15      input  logic      select_plus);
16
17     assign result = (select_plus) ? a + b : a - b;
18 endmodule: sum_and_dif_B
```

↑
comportamento

Example 2.1 — always_comb and assign

Circuitos Combinacionais



- Especificação em SystemVerilog

Assign múltiplas saídas

```
1  module compare
2      (output logic      eq, neq,
3       input  logic [3:0] value);
4
5      assign neq = ~eq,
6             eq  = (value == 0);
7  endmodule: compare
```

Example 2.2 — Multiple assign Statements



Circuitos Combinacionais

- Especificação em SystemVerilog

Hierarquia

```
1  module add_sub_compare
2      (output logic [3:0] result,
3       input  logic [3:0] a, b,
4       output logic      neq, eq,
5       input  logic      plus_minus);
6
7      sum_and_dif_A  alu (result, a, b, plus_minus);
8      compare        c (eq, neq, result);
9  endmodule: add_sub_compare
```

Example 2.3 — Module Instantiation

 


Figure 2.1 — Module Instantiation and Naming

Circuitos Combinacionais

- Porque o circuito abaixo não é combinacional?

```
1  module notCombinational
2      (input logic  [3:0]  a, b,
3       output logic [3:0]  sum,
4       input logic    hold);
5
6      always_comb
7          if (~hold)
8              sum = a + b;
9  endmodule: notCombinational
```

Necessidade
de latches para
guardar o
valor

A saída não está especificada
para todas as entradas

Circuitos Combinacionais



- Formalizando....
- **always_comb** statement
 - **always_comb** $sum = b + c$
 - **always_comb** begin
 - $sum = b + c;$
 - $dif = b - c;$
 - end**
- Executa repetidas vezes enquanto valores mudam



Circuitos Combinacionais



- Formalizando....
- **assign** statement
 - **assign** $\text{sum} = b + c$
 - **assign** $\text{sum} = b + c, \text{dif} = b - c;$
- Cada expressão (lado direito) é avaliada continuamente



Circuitos Combinacionais



- Construtores de linguagens de programação
- **If, if-else, case**
- $f = (a \cdot b) + (b \cdot c) + (a \cdot c)$
- $\text{assign } f = (a \& b) \mid (b \& c) \mid (a \& c)$

```
1  module if1
2      (input  logic  a, b, c,
3       output logic  f);
4
5      always_comb begin
6          f = 0;
7          if (a & b)  f = 1;
8          if (c & (a ^ b)) f = 1;
9      end
10 endmodule: if1
```

amento em
Sistemas Di

```
12  module if2
13      (input  logic  a, b, c,
14       output logic  f);
15
16      always_comb begin
17          if (a & b)  f = 1;
18          else if (c & a ^ b)
19              f = 1;
20          else f = 0;
21      end
22 endmodule: if2
```


Circuitos Combinacionais



- Construtores de linguagens de programação
- **If, if-else, case**
- $f = (a \cdot b) + (b \cdot c) + (a \cdot c)$

Concatenação

Constante com tam.
Pré definido

```
1  module basicCase
2      (input logic  a, b, c,
3       output logic f);
4
5      always_comb
6          case ({a, b, c})
7              3'b000: f = 0;
8              3'b001: f = 0;
9              3'b010: f = 0;
10             3'b011: f = 1;
11             3'b100: f = 0;
12             3'b101: f = 1;
13             3'b110: f = 1;
14             3'b111: f = 1;
15         endcase
16     endmodule: basicCase
```



Circuitos Combinacionais



- Construtores de linguagens de programação
- **If, if-else, case**
- $f = (a \cdot b) + (b \cdot c) + (a \cdot c)$

```
always_comb
case ({a, b, c})
  3'b000: f = 0;
  3'b001: f = 0;
  3'b010: f = 0;
  3'b100: f = 0;
  default: f = 1; // use default
endcase
```

Valores default



Circuitos Combinacionais

- Construtores de linguagens de programação
- **If, if-else, case**
- $f = (a \cdot b) + (b \cdot c) + (a \cdot c)$

```
1  always_comb
2      case ({a, b, c})
3          3'b000,
4          3'b001: f = 0; // execute this statement if case expression is
                        3'b000 or 3'b001
5          3'b010: f = 0;
6          3'b100: f = 0;
7          default: f = 1;
8      endcase
```

Facilitando comparação

Especificando Testbenches



- **Papel do testbench:**
 - Modelar ambiente
 - Depurar o projeto
- **Não é sintetizável**
- **Visualização dos sinais**
 - \$ monitor
 - S display
 - \$ strobe



Especificando Testbenches

Table 2.1 — Printing Statements for Testbenches

Statement type	When it prints	What it's used for
<code>\$monitor (...)</code>	A monitor is a concurrently acting statement that prints anytime one of its inputs changes. The values printed are those existing at the end of the current simulation time. Thus you are guaranteed that they will be consistent with the end of the time listed in its printout.	A monitor provides a snapshot of values at the end of a simulation time. There can be only one monitor active. Calling monitor with a different set of inputs cancels the previous monitor and activates the new one.

Especificando Testbenches

Table 2.1 — Printing Statements for Testbenches

Statement type	When it prints	What it's used for
<code>\$display (...)</code>	display is like a print statement in a programming language. It is a procedural statement that is executed when the model (e.g. <code>always_comb</code> block) it is found in executes. The values existing when it is called are printed. Note that the values printed may be different than what a monitor would print for the same variable. Also note that combinational blocks may execute several times during a time period due to glitches (hazards) on their inputs; a display statement in them would then print several times too, possibly with different values.	A display is used to provide information about a model as it is executing. It can give you an idea if a certain part of the code is being reached and what the values are at that point.
<code>\$strobe (...)</code>	strobe differs from display only by when it prints. It prints at the end of the current time using the values existing then.	A strobe is used like a display, to provide information about the model as it is executing.

Exemplo Testbench Básico

Centro

```
1 module if2
2   (input  logic a, b, c,
3    output logic f);
4
5   always_comb begin
6     if (a & b) f = 1;
7     else if (c & a ^ b)
8       f = 1;
9     else f = 0;
10  end
```

Resultado

```
1      0 abc=000, f=0
2      1 abc=001, f=0
3      2 abc=010, f=1
4      3 abc=011, f=1
5      4 abc=100, f=0
6      5 abc=101, f=1
7      6 abc=110, f=1
8      7 abc=111, f=1
```

```
12
13 module top;
14   logic [2:0] count;
15   logic      result;
16
17   if2 dut (count[2], count[1], count[0], result);
18
19   initial begin
20     $monitor ($time, " abc=%b, f=%b",
21              count, result);
22     for (count = 0; count != 3'b111; count++)
23       #1;
24     #1 $finish;
25   end
26 endmodule: top
```

Instancia do DUV

testbench

Figure 2.3 — Simulation Results of Example 2.13

Exemplo Testbench Básico

```
1 module fourBitAdder
2   (input  logic [3:0] a, b,
3    output logic [3:0] sum,
4    input  logic      cIn,
5    output logic      cOut);
6   logic [2:0] c; Adicionador 4 bits
7
8   adder b0 (a[0], b[0], cIn, sum[0], c[0]);
9   adder b1 (a[1], b[1], c[0], sum[1], c[1]);
10  adder b2 (a[2], b[2], c[1], sum[2], c[2]);
11  adder b3 (a[3], b[3], c[2], sum[3], cOut);
12 endmodule: fourBitAdder Adicionador 1 bit
```

```
13
14 module adder
15   (input logic a, b, cI,
16    output logic s, cO);
17
18   assign s = a ^ b ^ cI,
19          cO = (a&b) | (a&cI) | (b&cI);
20 endmodule: adder
```


Exemplo Testbench Básico

```
1  module fourBitAdder
2      (input  logic [3:0] a, b,
3       output logic [3:0] sum,
4       input  logic      cIn,
5       output logic      cOut);
6      logic [2:0] c;
7
8      adder b0 (a[0], b[0], cIn, sum[0], c[0]);
9      adder b1 (a[1], b[1], c[0], sum[1], c[1]);
10     adder b2 (a[2], b[2], c[1], sum[2], c[2]);
11     adder b3 (a[3], b[3], c[2], sum[3], cOut);
12 endmodule: fourBitAdder
13
14 module adder
15     (input logic a, b, cI,
16      output logic s, cO);
17
18     assign s = a ^ b ^ cI,
19            cO = (a&b) | (a&cI) | (b&cI);
20 endmodule: adder
21
```

```
22 module test;
23     logic [3:0] s;
24     logic      cOut;
25     logic [9:0] count;
26
27     fourBitAdder
28         add0 (count[7:4], count[3:0], s, count[8], cOut);
29
30     initial begin
31         for (count = 0; count <= 10'h200; count++)
32             #1 if ({cOut, s} != (count[7:4] + count[3:0] + count[8]))
33                 $display ("oops! %d != %d + %d + %d",
34                             {cOut, s}, count[7:4], count[3:0], count[8]);
35         $finish;
36     end
37 endmodule: test
```

Tipos de Dados - Principais

Table 2.2 — Integral Data Types

type name	2 or 4 state	size (bits)	signed/unsigned default	value at simulation startup	other
shortint	2	16	signed	0	Same as short in C.
int	2	32	signed	0	Same as int in C.
longint	2	64	signed	0	Same as long in C.
bit	2	user-defined	unsigned	0	
byte	2	8	signed or ascii character	0	Same as "signed bit [7:0] varName;"

Tipos de Dados - Principais

Table 2.2 — Integral Data Types

type name	2 or 4 state	size (bits)	signed/unsigned default	value at simulation startup	other
logic	4	user-defined	unsigned	x	
reg	4	user-defined	unsigned	x	This was a Verilog type; it has been superseded by the logic type in SystemVerilog.
integer	4	32	signed	x	Not the same as int in C because this is 4-state
time	4	64	unsigned only	0	Not used in modeling a design, but can be used in testbenches.

Tipos de Dados - Principais

Table 2.2 — Integral Data Types					
type name	2 or 4 state	size (bits)	signed/unsigned default	value at simulation startup	other
shortint	2	16	signed	0	Same as short in C.
int	2	32	signed	0	Same as int in C.
longint	2	64	signed	0	Same as long in C.
bit	2	user-defined	unsigned	0	
byte	2	8	signed or ascii character	0	Same as "signed bit [7:0] varName;"
logic	4	user-defined	unsigned	x	
reg	4	user-defined	unsigned	x	This was a Verilog type; it has been superseded by the logic type in SystemVerilog.
integer	4	32	signed	x	Not the same as int in C because this is 4-state
time	4	64	unsigned only	0	Not used in modeling a design, but can be used in testbenches.

Vetores de Logics

- Para a definição de vetores de bits procedemos das formas apresentadas abaixo.
 - Vetor unidimensional
`logic [msb:lsb] nome_vetor;`
 - Vetor bidimensional
`logic [msb:lsb] nome_vetor [minimo:máximo];`
 - Vetor tridimensional
`logic [msb:lsb] [máximo:mínimo] nome_vetor[mínimo:máximo]`

Enumeration

- Maneira de usar constantes de forma controlada

```
1  module datapath_enum;
2      enum logic [2:0] {ADD, SUB, AND, OR, XOR} op;
3      ...
4      always_comb
5          case (op)
6              ADD: result = a + b;
7              SUB: result = a - b;
8              AND: result = a & b;
9              OR:  result = a | b;
10             XOR: result = a ^ b;
11             default: result = 8'bxxxx_xxxx;
12         endcase
13     endmodule: datapath_enum
```


Enumeration

- Maneira de usar constantes de forma controlada

```
1  enum logic [2:0]
2      {ADD= 3'b100,
3       SUB= 3'b010,
4       AND= 3'b001,
5       OR=  3'b110,
6       XOR= 3'b011} op;
```

```
1  module datapath_enum;
2      enum logic [2:0] {ADD, SUB, AND, OR, XOR} op;
3      ...
4      always_comb
5          case (op)
6              ADD: result = a + b;
7              SUB: result = a - b;
8              AND: result = a & b;
9              OR:  result = a | b;
10             XOR: result = a ^ b;
11             default: result = 8'bxxxx_xxxx;
12         endcase
13     endmodule: datapath_enum
```

- Especificação RTL e Simulação de Sistemas Digitais
- Modelando Circuitos Combinacionais
 - Assign
 - Always_comb
 - Construtores procedurais
- Tipos de Dados

Projetando Circuitos Sequenciais

Circuitos Sequenciais

- O que é um elemento sequencial?
 - Um flip flop
 - Um latch
- São usados para armazenar informação do Sistema:
 - O estado do Sistema

Circuitos Sequenciais





- Como especificar elementos sequenciais em uma descrição RTL?
- Elementos sequenciais não são especificados ***Explicitamente***
- Eles são ***inferidos*** a partir de como é feita a sua especificação




Circuitos Sequenciais

  - Circuitos sequenciais juntamente com circuitos combinacionais permitem a implementação de uma máquina de estados FSM
 - Sinais de sincronização
 - Clock
 - Reset
 - Estados
 - Entradas e saídas




Flip-Flop tipo D

 - Flip-flop tipo D
 - Armazenam 1 bit
 - Copia a entrada na transição positiva do clock
 - Reseta a saída na transição negativa do reset



Especificando um Flip-Flop

 - Flip-flops que são edge-triggered
 - Informado pelo uso do símbolo @ com a palavra posedge ou negedge
- Efeito:
 - Todas as variáveis que estão no lado esquerdo da atribuição com “<=” serão implementadas com Flip-flops trigados na transição do clock ou reset.
 - Reset é assíncrono
 - <= atribuição concorrente



Modelo Flip-flop:
loop contínuo –
mudanças nos
sinais após @

```
module Dff
  (output logic Q,
   input      clk, d, resetN);
  always_ff @(posedge clk,
              negedge resetN)
    if (~resetN)
      Q <= 0;
    else
      Q <= d;
endmodule
```

Especificando um Registrador

- Registrador:
 - Concatenação de vários flip-flops

```
1 module reg8
2   (output logic [7:0] q,
3    input logic [7:0] d,
4    input logic ck, reset_l);
5
6   always_ff @(posedge ck, negedge reset_l)
7     if (~reset_l)
8       q <= 0;
9     else q <= d;
10 endmodule: reg8
```

Example 3.2 — An 8-Bit Register

Entradas e saídas de 8 bits

Tamanho parametriza do

```
1 module register
2   #(parameter W = 8)
3   (output logic [W-1:0] q,
4    input logic [W-1:0] d,
5    input logic ck, reset_l);
6
7   always_ff @(posedge ck, negedge reset_l)
8     if (~reset_l)
9       q <= 0;
10    else q <= d;
11 endmodule: register
```

Example 3.3 — Parameterized Register

Instanciação

```
1 module datapath;
2
3   register #(32) regA (Q, D, clock, r_l);
4 endmodule: datapath
```

Example 3.4 — Instantiation With Parameter



Máquina de Estados Finitos FSM




- Definidas formalmente como um conjunto de estados, reset e clock.
- Conjunto de combinações das entradas.
 - Não necessariamente todas as 2^n são possíveis devido aos don't-cares
- Combinações das saídas
 - Não necessariamente todas as 2^n serão possíveis
- Função do próximo estado (δ) e função da saída (λ) são combinacionais
- Clock
- Sinal reset





Máquina de Estados Finitos FSM

 Modelo de Computação:
iniciando no estado de
reset, uma transição
positiva do clock causa o
Sistema mudar para
outro (ou mesmo)
estado como definido
pela função δ



Máquina de Estados Finitos FSM

Modelo de Implementação

 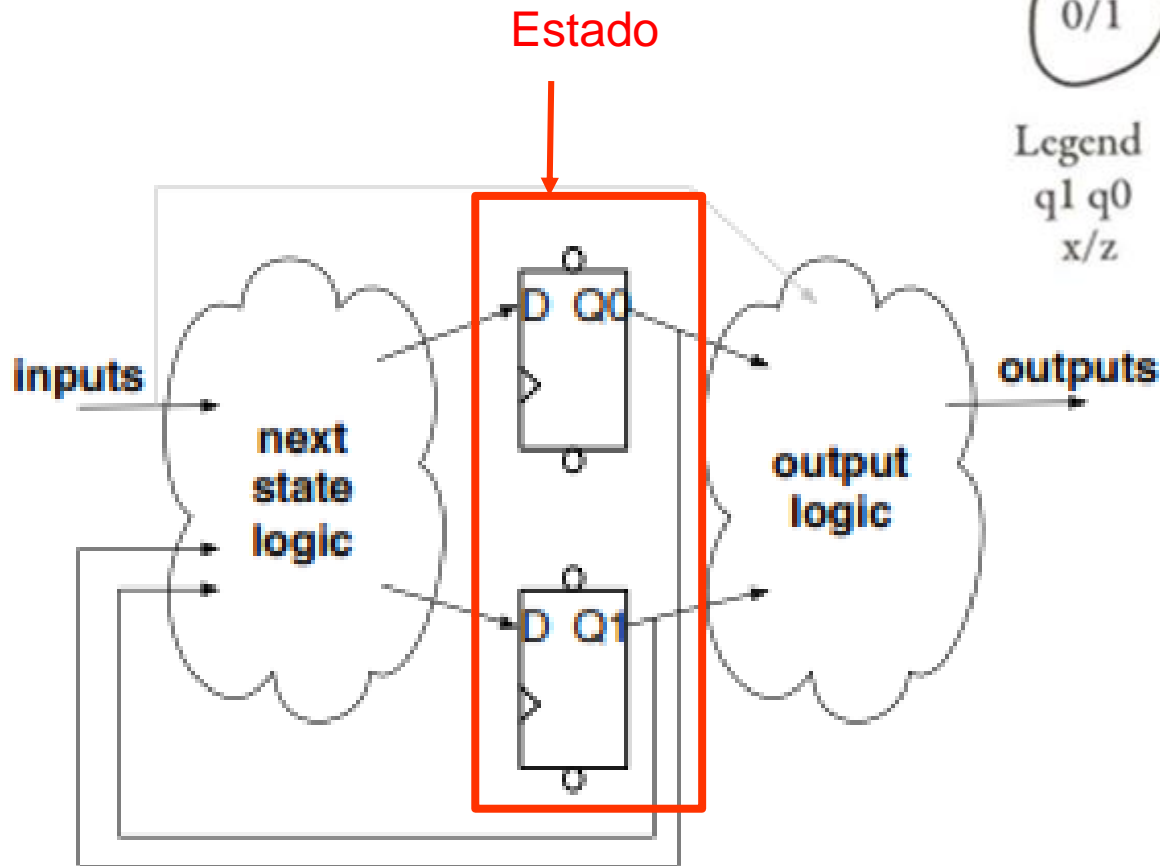

FSM em SystemVerilog

Modelo de Implementação

 
 
 


Figure 3.2 — The Karnaugh Maps

FSM em SystemVerilog

Centro de Informática



 
 


Figure 3.2 — The Karnaugh Maps

 

Always_comb ou assign




Always_ff

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

cin.ufpe.br

FSM em SystemVerilog

   



Atribuições
concorrentes

```

1  module FSM
2      (input  logic  x, ck, reset_l,
3         output logic z);
4      logic  q1, q0;
5
6      always_ff @(posedge ck, negedge reset_l) begin
7          if (~reset_l)
8              {q1, q0} <= 2'b00;
9          else begin
10             q0 <= q1 | x;
11             q1 <= q0 & x;
12          end
13      end
14
15      assign z = ~(x & q1);
16  endmodule: FSM
    
```

Example 3.7 — A Finite State Machine

FSM em SystemVerilog

  

```

1  module FSM_alterate
2      (input logic  x, ck, reset_l,
3       output logic z);
4      logic  q1, q0;
5
6      always_ff @(posedge ck, negedge reset_l) l
7          if (~reset_l)
8              {q1, q0} <= 2'b00;
9          else begin
10             q1 <= q0 & x; // order switched
11             q0 <= q1 | x;
12         end
13     end
14
15     assign z = ~(x & q1);
16 endmodule: FSM_alterate
    
```




Comportamento
similar

```

1  module FSM
2      (input  logic  x, ck, reset_l,
3       output logic z);
4      logic  q1, q0;
5
6      always_ff @(posedge ck, negedge reset_l) begin
7          if (~reset_l)
8              {q1, q0} <= 2'b00;
9          else begin
10             q0 <= q1 | x;
11             q1 <= q0 & x;
12         end
13     end
14
15     assign z = ~(x & q1);
16 endmodule: FSM
    
```

Example 3.7 — A Finite State Machine

FSM em SystemVerilog

   

Atribuições
concorrentes

Atribuições não
concorrentes

```

1  module FSM_wrong //Incorrect!
2      (input logic  x, ck, reset_1,
3          output logic z);
4      logic  q1, q0;
5
6      always_ff @(posedge ck, negedge reset_1) begin
7          if (~reset_1)
8              {q1, q0} <= 2'b00;
9          else begin
10             q0 = q1 | x; //no!
11             q1 = q0 & x; //no!
12         end
13     end
14
15     assign z = ~(x & q1);
16 endmodule: FSM_wrong
    
```


<=

VS.

=

```
module ff_A
  (output logic q,
   input logic b, c, ck);
  logic a;

 
  always_ff (posedge ck) begin
    a = b & c;
    q <= a;
  end
endmodule: ff_A
```



module ff_A

```
module ff_B
  (output logic q,
   input logic b, c, ck);
  logic a;

 
  always_ff (posedge ck) begin
    a <= b & c;
    q <= a;
  end
endmodule: ff_B
```



module ff_B

Modelando FSM como Diagramas de Estado

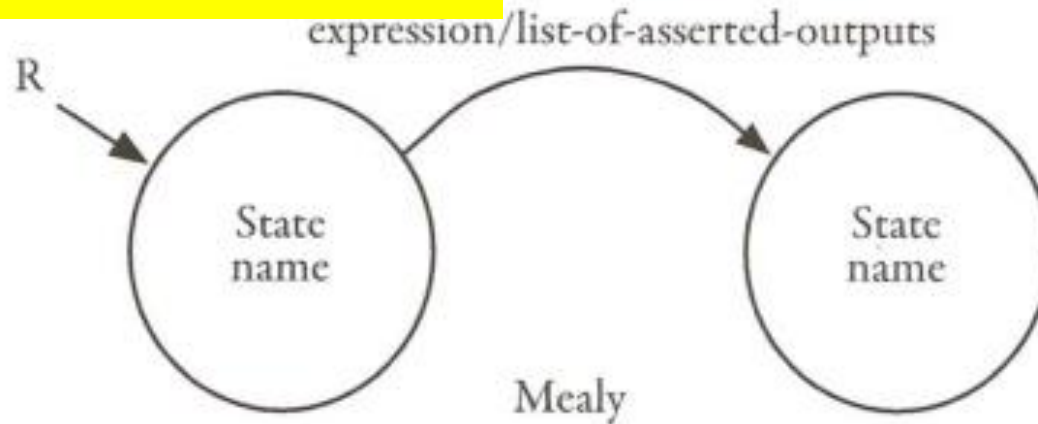
Reset state. One state is always labeled as the reset state using an "R" and an arrow pointing to the reset state.




State name. A unique and meaningful name is given to each state. The actual state assignment is normally only shown in the SystemVerilog model.

Transition expression. An Boolean expression is shown by an arc that represents the next state if the expression is TRUE.

Modelando FSM como Diagramas de Estado

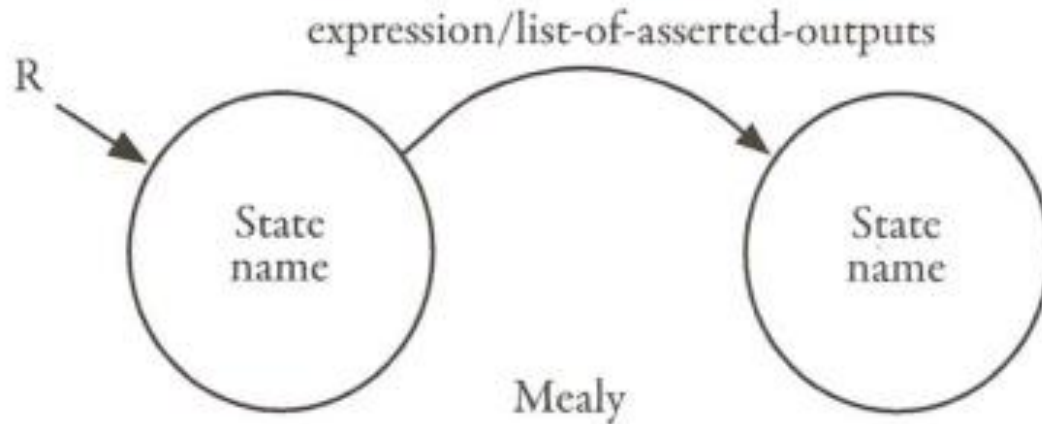


Saídas dependem do estado e da entrada


 


Saídas dependem do estado



Modelando FSM como Diagramas de Estado

 

  Estados simbólicos e entrada e saída como variáveis



Modelando FSM como Diagramas de Estado

  

Legend
q1 q0
x/z



Mudança do estado

Mudança da saída

```

1  module FSMbehavior
2      (input logic  x, ck, r_l,
3         output logic  z);
4
5      enum {A, B, C} state; // values differ from
6                             //Figure 3.7
7
8      always_ff @(posedge ck, negedge r_l) begin
9          if (~r_l)
10             state <= A;
11          else case (state)
12              A: state <= (x) ? B : A;
13              B: state <= (x) ? C : A;
14              C: state <= (x) ? C : B;
15              default: state <= A;
16          endcase
17      end
18
19      always_comb begin
20          z = 1'b1;
21          if (state == C)  z = ~x;
22      end
23  endmodule: FSMbehavior
    
```


Modelando FSM como Diagramas de Estado

  

Mudança do estado

Calculo do próximo estado

Mudança da saída

 



```

1  module FSMalternate
2      (input  logic  x, ck, r_l,
3       output logic  z);
4
5      enum {A, B, C} state, nextState;
6      always_ff @(posedge ck, negedge r_l)
7          if (~r_l) state <= A;
8          else     state <= nextState;
9
10     always_comb
11     case (state)
12         A: nextState = (x) ? B : A;
13         B: nextState = (x) ? C : A;
14         C: nextState = (x) ? C : B;
15         default: nextState = A;
16     endcase
17
18     assign z = (state == C) ? ~x : 1'b1;
19 endmodule: FSMalternate
    
```



Projetando um sistema digital

- Estrutura: controle + processamento

 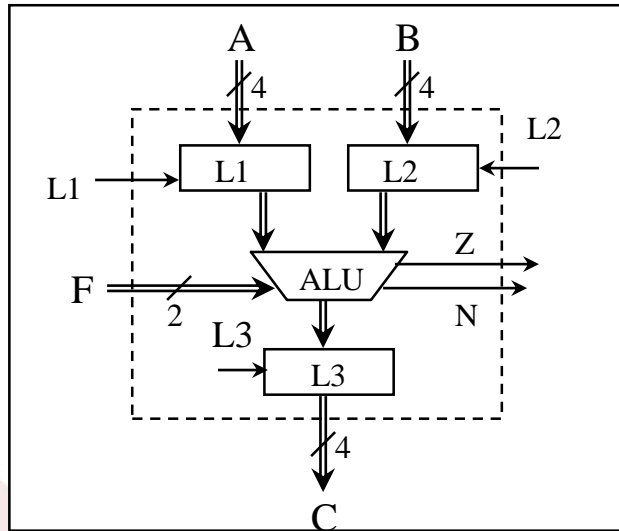

Resumo



- Circuitos Combinacionais
 - Always-comb
 - Assign
- Circuitos sequenciais
 - Armazenamento do estado
- Elementos Sequenciais
 - dFF
 - Clock e reset
 - Registrador



Resumo



- Conceitos de Máquinas de Estados
- Modelando FSM usando SystemVerilog
- Atribuições concorrentes
- Modelando Diagramas de Estados em System Verilog
 - FSMs

